

ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่


สวิตช์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ลวดตัวนำ

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า

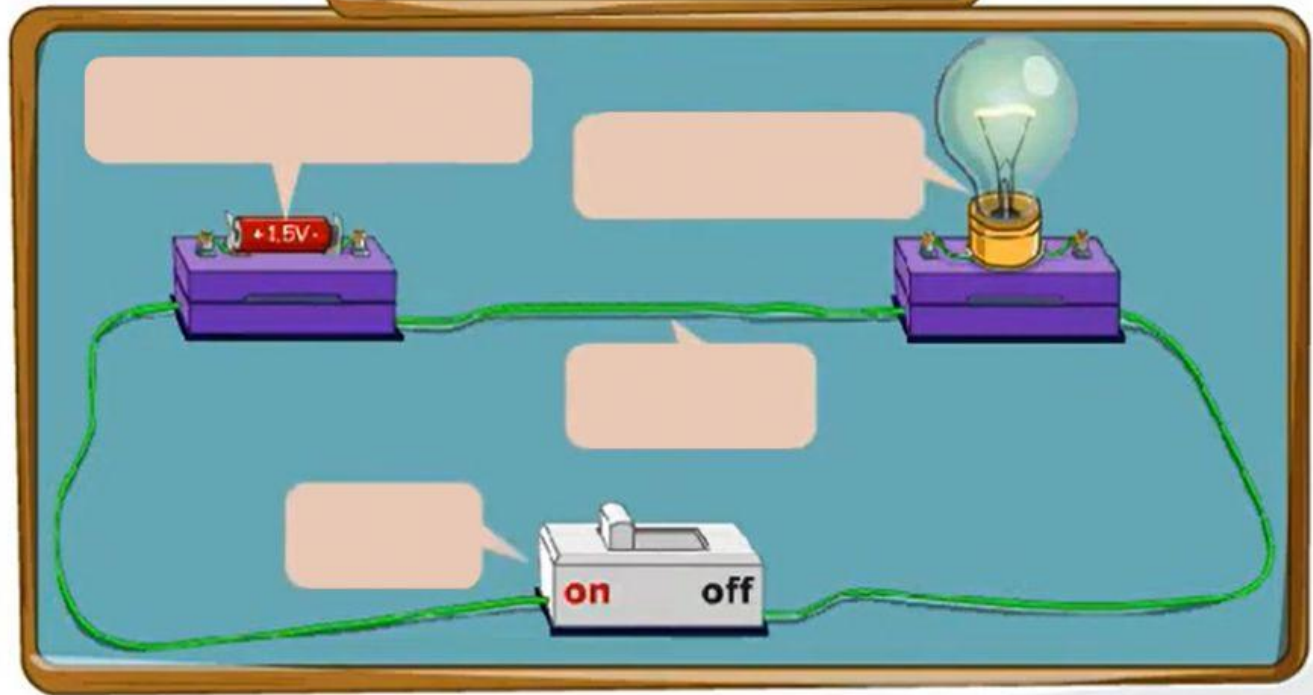

วงจรไฟฟ้า ที่กระแสไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ครบวงจรจน

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ เรียกว่า.....

..... คือ วงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครบ

วงจรทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้