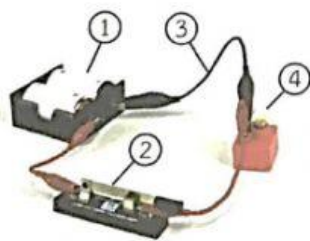


ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....เลขที่.....



ทบทวนความรู้ก่อนเรียน

จากภาพ นำตัวเลขหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเติมให้ตรงกับหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ถูกต้อง




- | | | |
|--------------|-------|---|
| 1. ถ่านไฟฉาย | | เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า |
| 2. สวิตช์ | | เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า |
| 3. สายไฟฟ้า | | เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง |
| 4. หลอดไฟฟ้า | | เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า |

เขียนเครื่องหมาย ○ ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

จากภาพ ต้องต่อถ่านไฟฉายอย่างไรหลอดไฟฟ้าจึงสว่าง

ก.

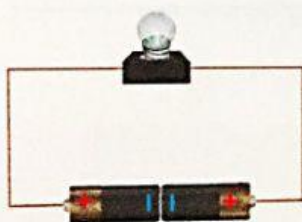

ข.



ค.

