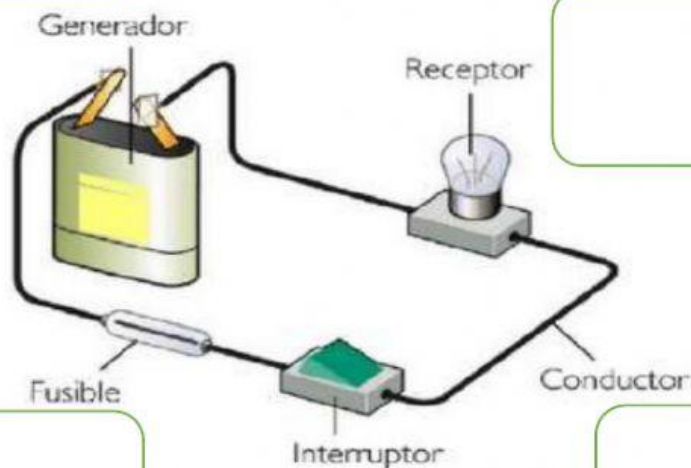


Nuñez Rojas Gabriel 5101

ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO

Arrastra la función que corresponde a los siguientes elementos que conforman el circuito eléctrico

Circuito eléctrico



Permite abrir y cerrar el circuito para que funcione o deje de funcionar.

Es donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito.

Es el elemento que transforma la energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía.

Es un elemento de protección que protege los circuitos de sobre cargas eléctricas.

Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito, es la fuente de energía.