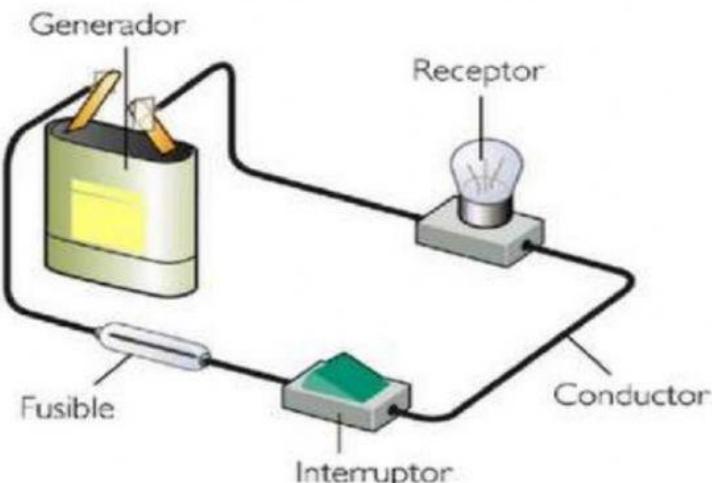


ELEMENTOS DE UN Circuito eléctrico

Circuito eléctrico



Instrucciones: Observa la imagen y después une cada punto donde corresponda

Fusible

Son objetos de material conductor, permitiendo el flujo libre de corriente eléctrica

Generador

Dispositivo eléctrico que nos permite realizar la función de apagar/encender y dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico

Conductor

Elemento que se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía útil

Interruptor

Es un dispositivo conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva.

Receptor

Se usa para producir y mantener la corriente eléctrica por el circuito para poder usarla después.