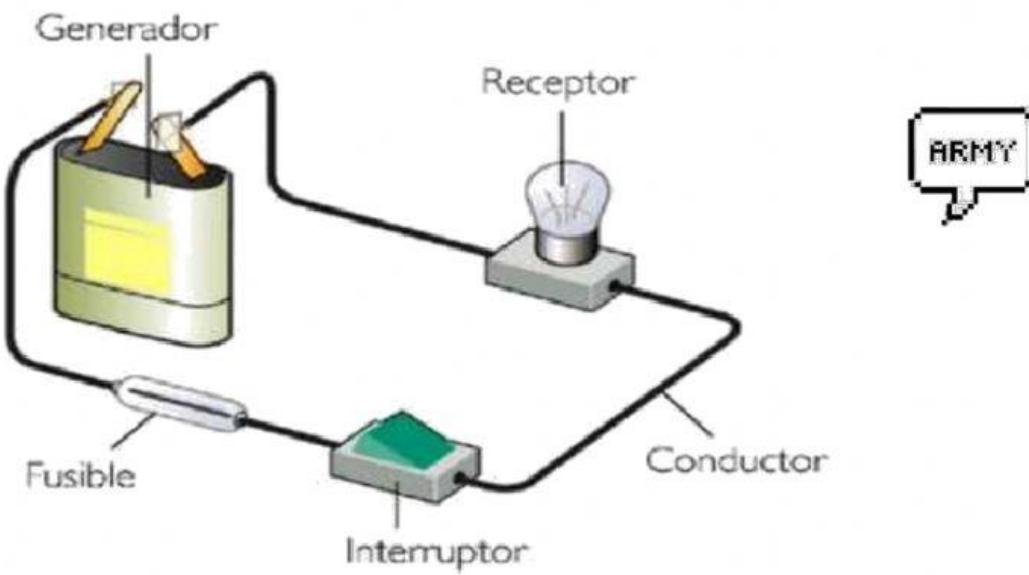


Elementos de un circuito

Circuito eléctrico



ARMY

RELACIONA EL ELEMENTO DE UN CIRCUITO CON SU FUNCIÓN

GENERADOR

- Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.

RECEPTOR

- Es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.

FUSIBLE

- Es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva

INTERRUPTOR

- Son elementos que transforman la energía eléctrica recibida en otro tipo de energía útil.

CONDUCTOR

- Permiten dirigir o cortar el paso de la electricidad dentro de un circuito.

