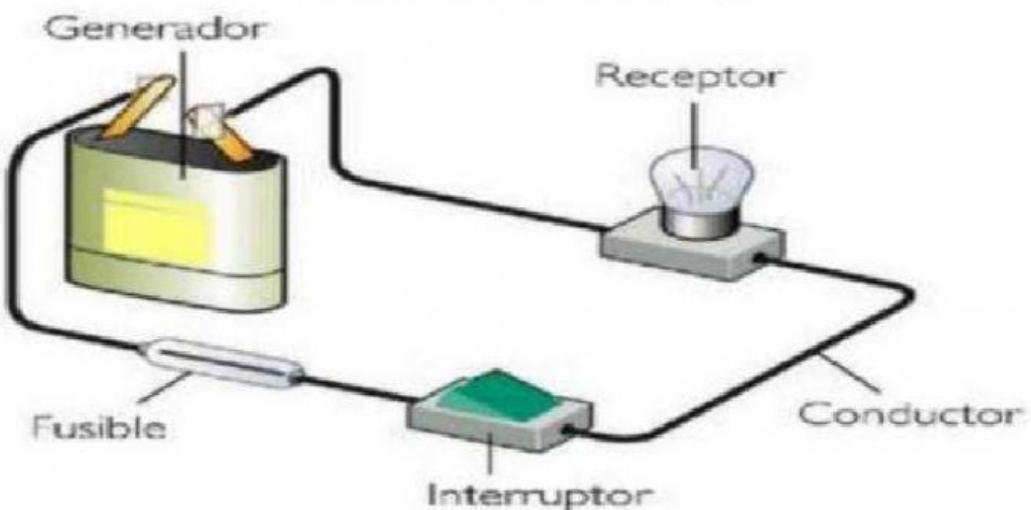


CIRCUITO ELECTRICO

Circuito eléctrico



INSTRUCCIONES: CLASIFICA CADA ELEMENTO CON SU FUNCION CORRESPONDIENTE

FUSIBLE

GENERADOR

RECEPTOR

CONDUCTOR

INTERRUPTOR

Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.

Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.

Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica.

Aquel elemento capaz de aprovechar el contacto con la corriente eléctrica para producir un efecto concreto.

Interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los conductores minimizando el riesgo de incendio y/o avería.