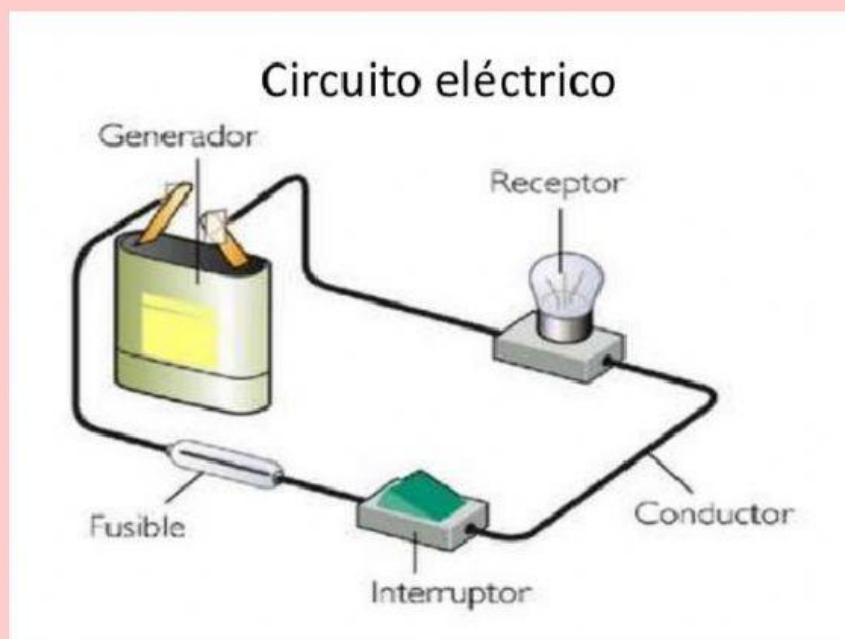


CIRCUITO ELECTRONICO.



UNE LA RESPUESTA CORRECTA CON EL CONCEPTO.

Conductor	Interruptor	Generador	Receptor	Fusible
Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico.	Es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva.	Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica.	Se denomina carga a cualquier componente de un circuito que ofrece una mayor o menor resistencia al paso de la corriente.	Se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos.