

ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง อุปกรณ์และสัญลักษณ์ไฟฟ้า

คะแนน

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำการทดลอง เพื่ออธิบายเกี่ยวกับผลของการเกิดแรงไฟฟ้าและบันทึกผลการทดลอง




ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

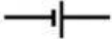


ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

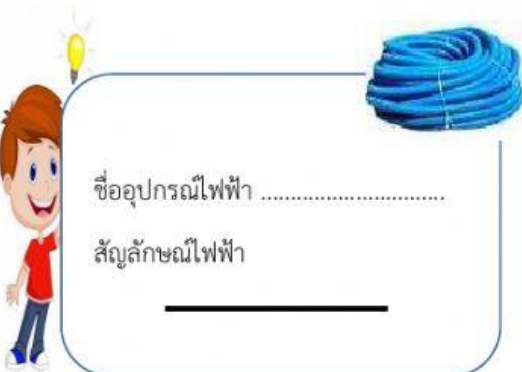
ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า




ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

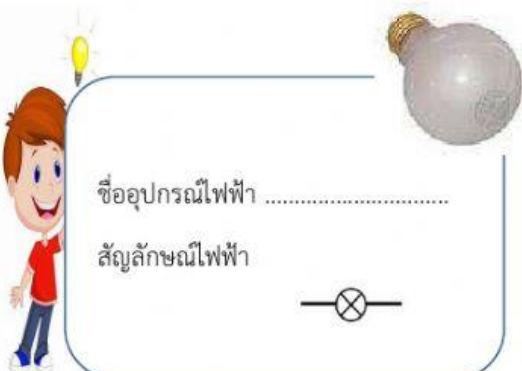ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า




ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

