

ใบงานที่ 4 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ไฟฟ้า เบื้องต้น

คำชี้แจง ให้นักเรียนลากคำตอบที่ถูกต้องไปใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

วงจรไฟฟ้าแบบผสม

วงจรไฟฟ้าแบบขนาน

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

จากภาพนักเรียนเรียกววงจรไฟฟ้านี้ว่าอย่างไร

- วงจรไฟฟ้าของไฟฉาย ซึ่งประกอบด้วย



ลากคำตอบ
มาที่นี่