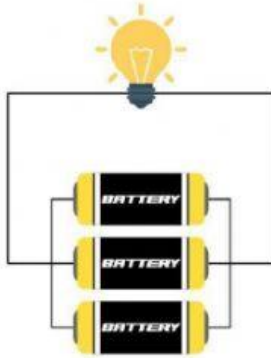



ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์แผนภาพวงจรไฟฟ้าและตอบคำถามที่กำหนดให้



รูป ก.

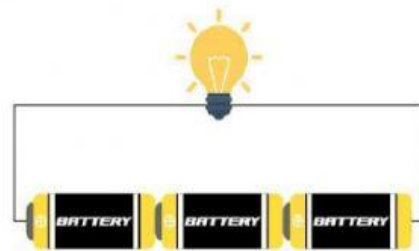

รูป ข.

1. วงจรไฟฟ้าแบบ ข. มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด
.....
2. ความสว่างของหลอดไฟในวงจรทั้งสองมีความแตกต่างกันหรือไม่
.....
3. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดที่หลอดไฟสว่างมากที่สุด
.....
4. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าในวงจรอย่างไร
.....
5. การต่อเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาเรียงต่อกัน โดยนำขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มาต่อเข้ากับขั้วลบ ของเซลล์ต่อไป เรียกว่า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด
.....

