

1.- Zirkuitu elektrikoak - Elementuak

Elkar ezazu osagai bakoitza bere definizioarekin:

1.- Sorgailua	Energia elektrikoa sortu eta zirkuituan barrena bidaltzen du.
2.- Eroalea	Energia elektrikoa jasotzen du, eta, hura eraldatuta, beste energia mota bat ematen du. Bonbillak, adibidez, elektrizitatea kontsumitzen du argia emateko.
3.- Kontroleko osagaiak	Elektroientzako bide itxi batean, sorgailua eta hargailua lotzen ditu. Elektroiak sorgailutik aterako dira, eta, hargailua zeharkatu ondoren, sorgailura bueltatuko dira.
4.- Hargailua	Elektroien mugimendua kudeatzen dute. Korronea abiarazten, eteten edo desbideratzen dute. Etengailua da aipagarriena.

1. Zein da material **eroalea**?

- a. Kortxoa.
- b. Plastikoa.
- c. Kobrea.




2. Zer da hurrengo ikurra?

- a. Bonbilla.
- b. Etengailua.
- c. Pila.




3. Zer da hurrengo ikurra?

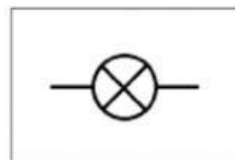- a. Bonbilla.
- b. Etengailua.
- c. Pila.




4. Zer da hurrengo ikurra?

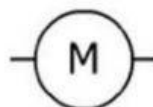- a. Etengailua.
- b. Motorra.
- c. Pila.




5. Zer da hurrengo ikurra?

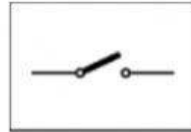- a. Etengailu irekita
- b. Etengailua itxita.
- c. Pila.



6. Zer da hurrengo ikurra?

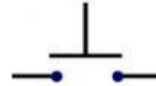- a. Etengailu irekita.
- b. Pulsadorea itxita.
- c. Pulsadorea irekita



7. Zirkuitu elektriko batean ze osagai mota da **bonbilla**?

- a. Sorgailua.
- b. Eroalea.
- c. Hargailua.

8. Zirkuitu elektriko bat funtzionatzeko, hurrengo behar da **gutxienez**:

- a. Sorgailua eta hargailua.
- b. Sorgailua, maniobra elementua eta hargailua.
- c. Sorgailua, hargailua eta eroaleak.
- d. Sorgailua, hargailua, eroaleak eta maniobra elementua.

11. Hargailuak: (aukeratu erantzun zuzena)

- a. Haien barnetik pasatzen de karga elektriko energia hartu eta beste energia mota batean bihurtzeko gai diren gailuak dira.
- b. Korrante elektrikoa sortzeko eta mantentzeko behar den tresna da.
- c. A eta B gezurra dira.
- d. A eta B egia dira.

12. Maniobra elementuak: (aukeratu erantzun zuzena)

- a. Zirkuitua kontrolatzeko erabiltzen ditugu, hau da korrante elektrikoa baimendu edo mozteko.
- b. Etengailuak, pultsagailuak, fusibleak... izan daitezke
- c. A eta B gezurra dira.
- d. A eta B egia dira.