
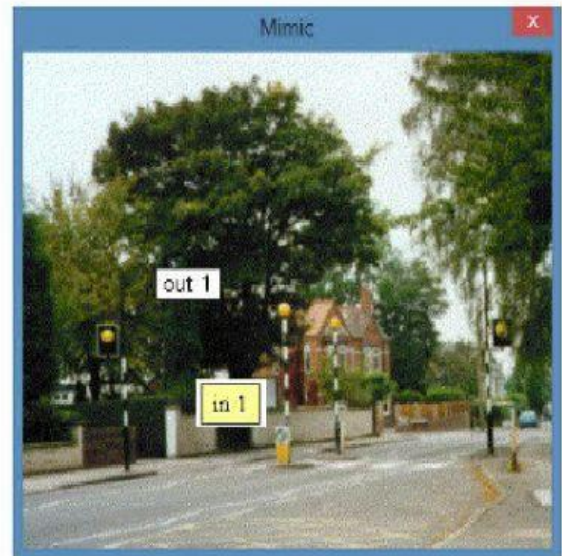


PASO DE CEBRA CON INTERMITENCIA

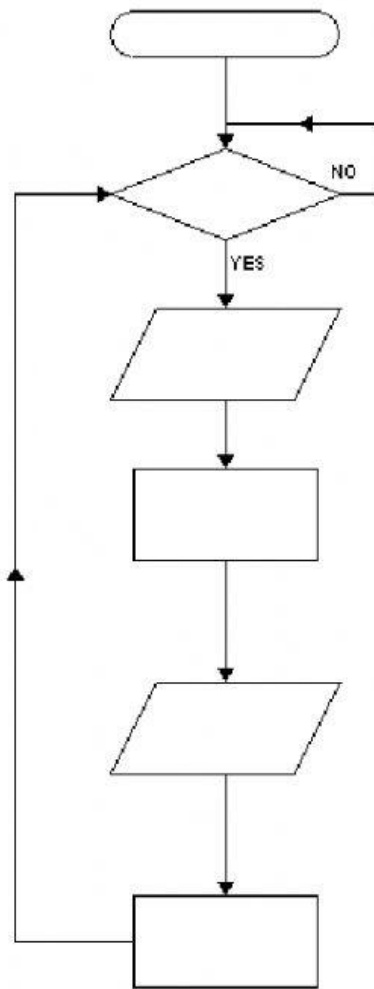

Un paso a nivel indica con unas luces que parpadean cada segundo (out 1), cuando se acciona el pulsador (in 1), para avisar que un coche va a pasar.