



Nombre del estudiante:

1.- Completar con las palabras correctas los siguientes enunciados.

a. trayectorias	b. cerrado	c. conductor	d. electrones	e. abierto
-----------------	------------	--------------	---------------	------------

- ▶ Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí mediante un _____ que proporcionan una o varias _____ por los que puede circular una corriente eléctrica y así cumplir con determinado trabajo útil".
- ▶ La corriente eléctrica es un movimiento de _____, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen.
- ▶ Un circuito se conoce como _____ cuando su trayectoria está completa, es decir existe continuidad en el camino o conducción para que la energía eléctrica fluya.
- ▶ Un circuito se conoce como _____ cuando su trayectoria no está completa, es decir no hay continuidad en el camino o conducción para que la energía eléctrica fluya.

2.- Seleccione el nombre que corresponde de acuerdo a cada enunciado.

