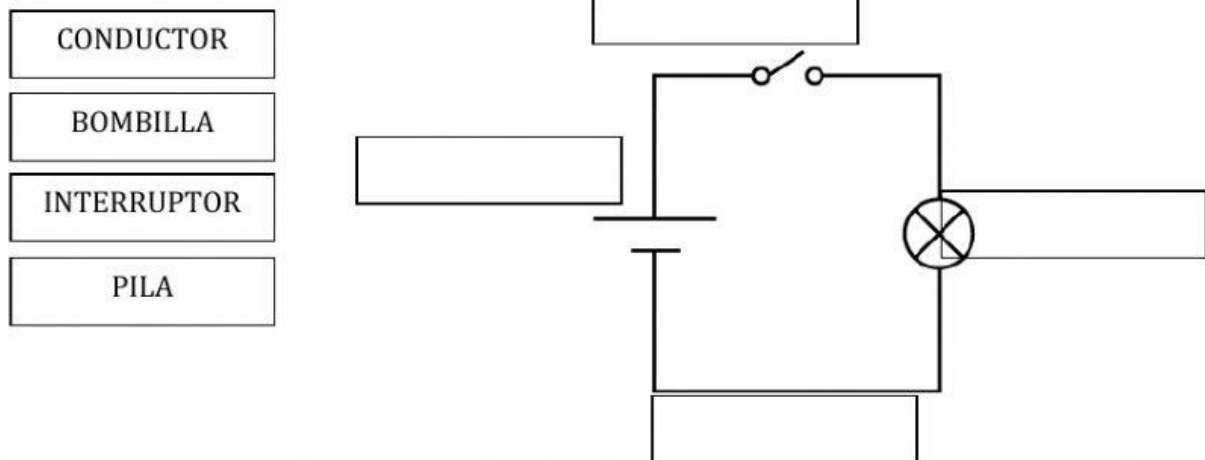


Circuito eléctrico

1. A través de un circuito eléctrico se consigue que la corriente eléctrica circule de manera desordenada
 - ☐ Verdadero
 - ☐ Falso
2. Para que circule corriente eléctrica el circuito debe estar:
 - ☐ Abierto
 - ☐ Cerrado
 - ☐ Entreabierto
3. A través de los hilos conductores circula la corriente eléctrica. Por lo tanto, es necesario que:
 - ☐ Sean conductores
 - ☐ Sean aislantes
 - ☐ No importa. Pueden ser de los dos tipos
4. Sitúa en el lugar adecuado:



5. Indica si el circuito anterior está abierto o cerrado:
Entonces, ¿la bombilla estará encendida?
6. Relaciona cada aparato eléctrico con el tipo de energía en el que transforma la corriente:

LINTERNA	MOVIMIENTO
RADIO	CALOR
PICADORA	LUZ
RADIADOR	SONIDO