

Nombre completo:

- Analizar el siguiente circuito y completar las conexiones para su funcionamiento

