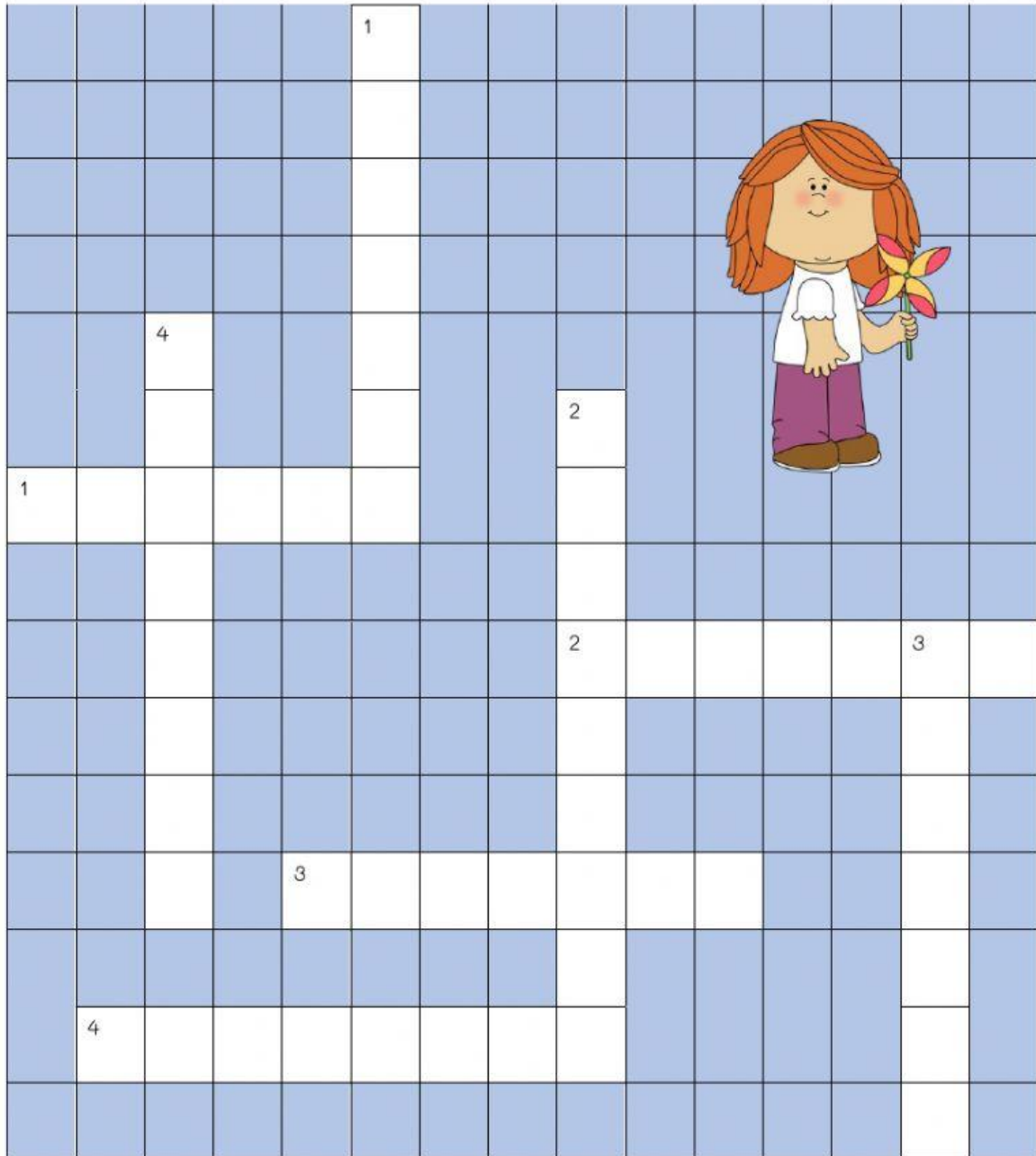


กิจกรรมที่ 4 ไฟฟ้า

ชื่อ.....

จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง



แนวตั้ง

1. กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร
2. ไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง
4. การนำแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเรียงต่อกัน

แนวนอน

1. กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
2. แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
3. ตัวนำไฟฟ้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. วัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน