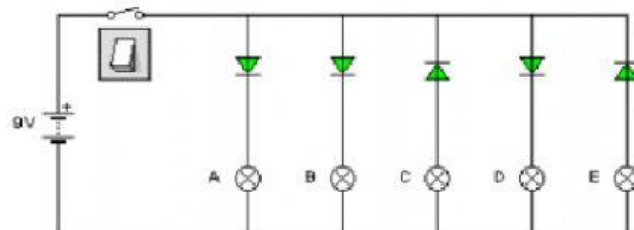



EXERCICIS DIODES

Exercici 1) Per a la següent figura, marca amb una X a la taula adjunta quines bombetes estarien enceses, i quines estarien apagades al tancar l'interruptor:



Bombeta	Encesa	Apagada
A		
B		
C		
D		
E		

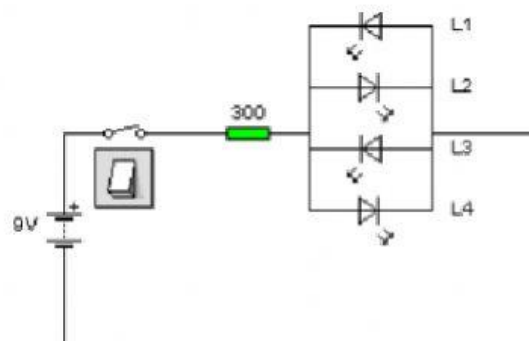Exercici 2: Per a la següent figura, marca amb una X a la taula adjunta quins LEDs estarien il·luminats, i quins permanexerien apagats al tancar l'interruptor.



LED	Il·luminat	Apagat
L1		
L2		
L3		
L4		

Exercici 3: Indica si las bombetes s'encenen o no

