

RLและRC ในวงจรอนุกรม

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายถูกลงในข้อที่ถูกต้อง

☐

รูปคลื่นของRLอนุกรมได้จากผลิตภัณฑ์ของ
แรงดันและกระแส

☐

มุมเฟส คือมุมของอิมพีแดนซ์

☐

รูปคลื่นของRCพลังงานเป็นลบระหว่างมุม
 $(180^\circ - \phi)$ และ 180° และระหว่าง
 $(360^\circ - \phi)$ และ 360°

☐

รูปคลื่นของRLจุดต่าง ๆ บนเส้นโค้งพลังงานจาก
ผลคูณของค่าแรงดันและกระแสทันที

☐

มุมเฟส คือมุมต่างเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้า

☐

รูปคลื่นของวงจรRLอนุกรมกระแสแรงดันไฟฟ้าจะล่าช้า
และไม่ได้อยู่ในเฟสซึ่งกันและกัน

