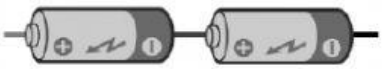


PHIẾU HỌC TẬP

BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. CHIỀU DÒNG ĐIỆN.

Họ và tên:..... Lớp:.....

Nối:

Bộ phận mạch điện		Kí hiệu
Nguồn điện (Pin, ắc quy) 		
Hai nguồn điện mắc nối tiếp (Pin, ắc quy) 		
Bóng đèn 		
Dây dẫn 		
Công tắc K đóng 		
Công tắc K mở 		