


1) De la siguiente lista de objetos, señala cuales son buenos conductores de la electricidad:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| - Bolígrafo de plástico | - Moneda | - Hilo de nailon |
| - Pulsera de oro | - Alambre | - Hilo de estaño |
| - Goma de borrar | - Anillo de plata | - Hoja de papel |
| - Llave | - Regla de plástico | - Agua pura |

2) Une con flechas cada aparato eléctrico con el tipo de efecto o energía que producen:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) Electrólisis | 1) Efecto calorífico |
| b) Imán | 2) Efecto lumínico |
| c) Desfibrilador | 3) Movimiento |
| d) Horno | 4) Sonido |
| e) Vehículo eléctrico | 5) Efecto magnético |
| f) Timbre | 6) Efecto químico |
| g) Tubo fluorescente | 7) Efecto fisiológico. |





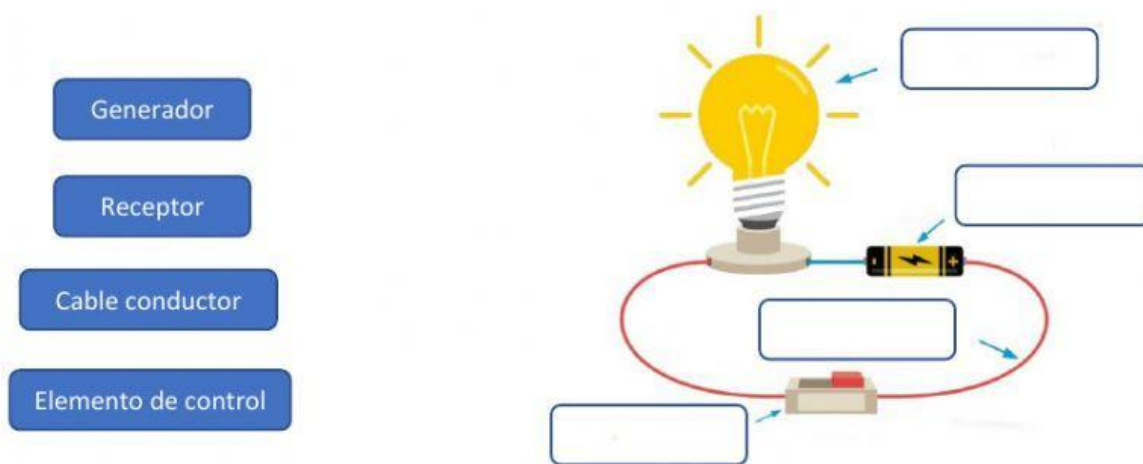
3) Arrastra cada palabra relacionada con los circuitos eléctricos en el hueco correspondiente:



4) Elige la opción correcta en cada caso:

- Los electrones tienen carga eléctrica .
- Los tienen carga eléctrica positiva.
- En la corriente , los electrones circulan en un único sentido.
- Los tienen carga eléctrica neutra.
- En la corriente , los electrones cambian de sentido constantemente.


5) Arrastra cada símbolo eléctrico con el nombre del elemento que representa:

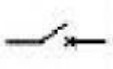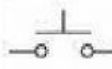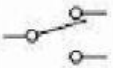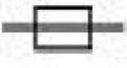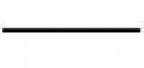Pila		Timbre	
Fusible		Bombilla	
Cable		Resistencia	
Pulsador		Conmutador	
Interruptor		Motor	
			
			


6) Completa la siguiente tabla que relaciona las magnitudes y las unidades eléctricas:

Magnitud	Letra de la magnitud	Unidad	Letra de la Unidad
Resistencia eléctrica			
Voltaje o Tensión eléctrica			
Intensidad de corriente			

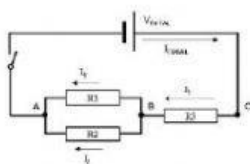7) Indica si los siguientes circuitos son en serie, paralelos o mixtos.



Circuito _____

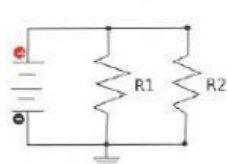


Circuito _____




Circuito _____



Circuito _____

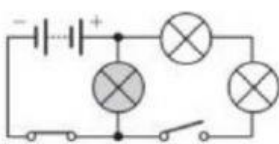


Circuito _____

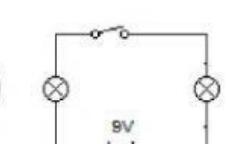

Circuito _____



Circuito _____

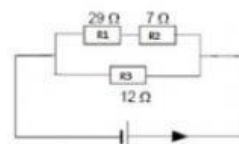

Circuito _____