

❸ Σωστό ή λάθος;

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λυχνιολαβές στη θέση των μπαταριών.
- Σ' ένα ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα το λαμπάκι φωτοβολεί.
- Οι μπαταρίες παράγουν τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Όταν πλησιάσουν δυο μπαλόνια που φορτίστηκαν με τριβή με το ίδιο ύφασμα, απωθούνται.
- Ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός.
- Στα σπίτια οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν παράλληλη σύνδεση.
- Οι ασφάλειες προστατεύουν από βραχυκυκλώματα.
- Το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή πρωτονίων προς ορισμένη κατεύθυνση.
- Τα υλικά που δε διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια λέγονται μονωτές.
- Ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει στο κύκλωμα κι αν μην υπάρχει πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.