
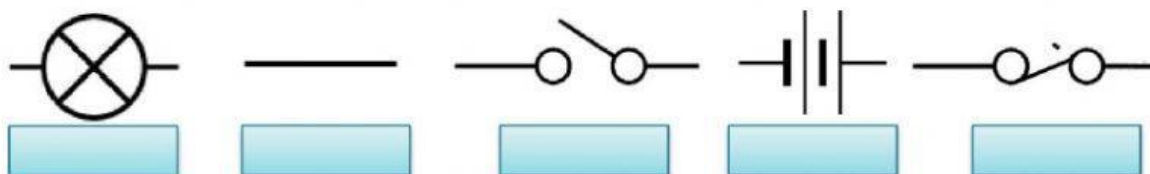


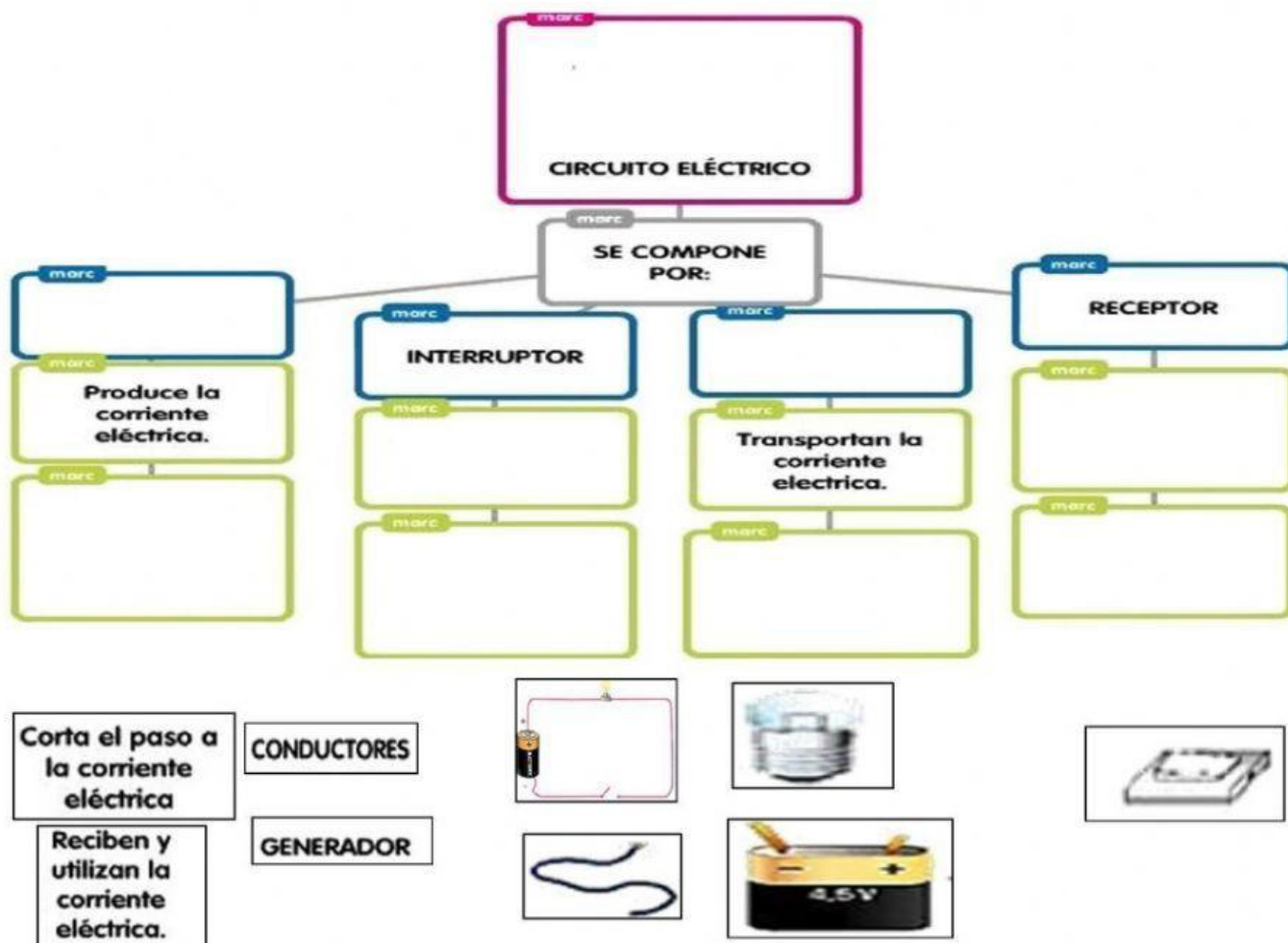
1 Qué significan los siguientes Símbolos.




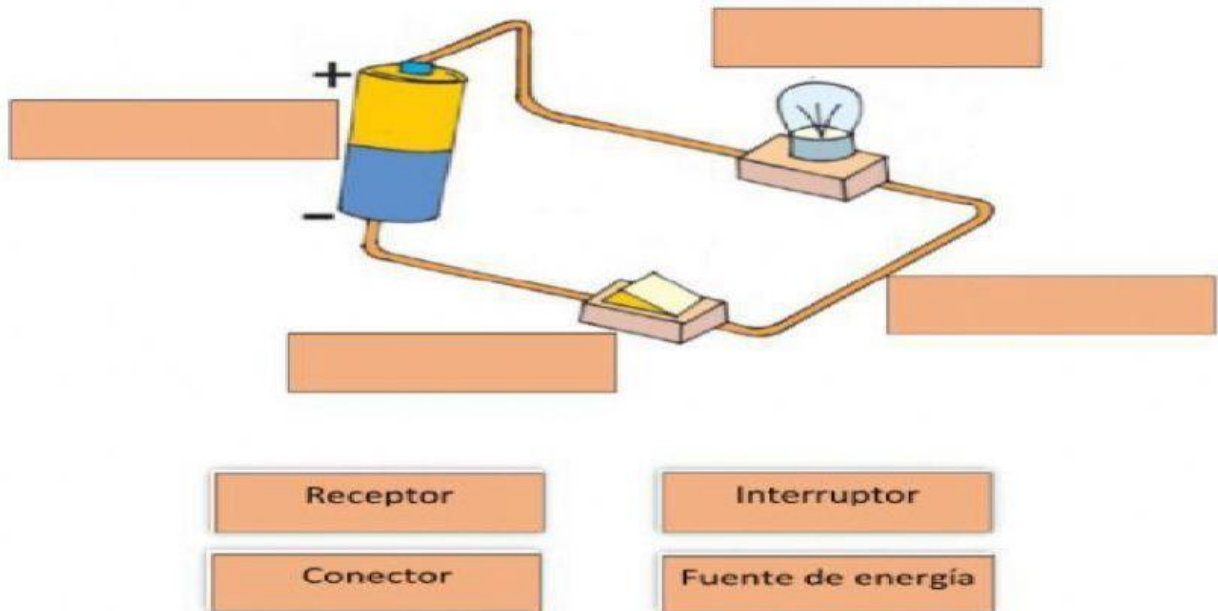
2. Completa el mapa conceptual a partir de la tematica relacionada con los circuitos electricos.



3 Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



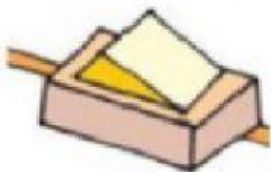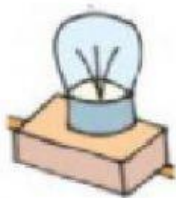4 Une con una línea cada componente del circuito con la función que realiza.



Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica.

Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica.

Transforma la energía eléctrica en energía lumínica

Proporciona la energía necesaria al circuito.

