


ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 88 "CUAUHTEMOCZIN"

MATERIA: CIRCUITOS ELECTRICOS
LEY DE OHM

PROFR: MIGUEL LEÓN PARADA

ALUMN@: _____

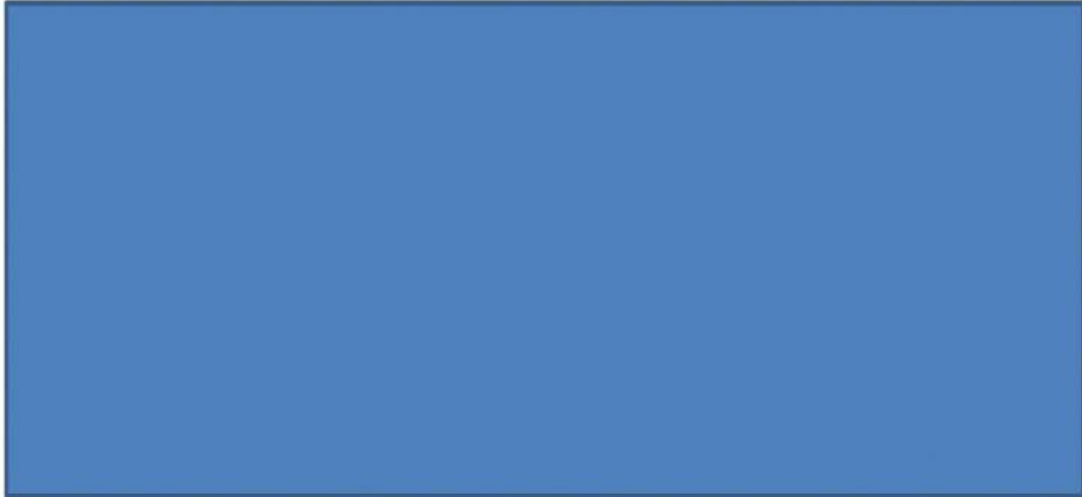ACTIVIDAD 1.- Observa el video y posteriormente realiza lo que se indica.



- 1).- Para calcular la resistencia de un circuito necesito utilizar la fórmula... _____
- 2).- Cuando nos dan resistencia y tensión que magnitud podemos calcular? _____
- 3).- Al multiplicar la intensidad con la resistencia obtenemos que magnitud? _____
- 4).- Para que nos sirve conocer las magnitudes eléctricas? _____

ACTIVIDAD 2. UNE CON UNA LINEA LAS MAGNITUDES CON SU UNIDAD DE MEDIDA

TENSION

AMPERE

RESISTENCIA

VOLT

INTENSIDAD

OHM