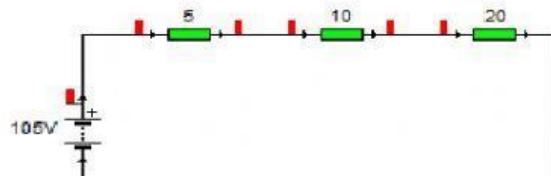


EN LAS SOLUCIONES PONER ÚNICAMENTE EL NÚMERO. LOS DECIMALES CON COMA.

SÍ HAY DECIMALES, SE COLOCAN DOS REDONDEANDO.


POR EJEMPLO : 6,5

Sí da 3,4567 colocamos 3,46 (Redondeamos)




1.-Calcula la intensidad total, la intensidad por cada resistencia, la Resistencia total y la caída de tensión en cada resistencia.( $V_{pila}=105(V)$  )


NO TE OLVIDES DE LAS UNIDADES.

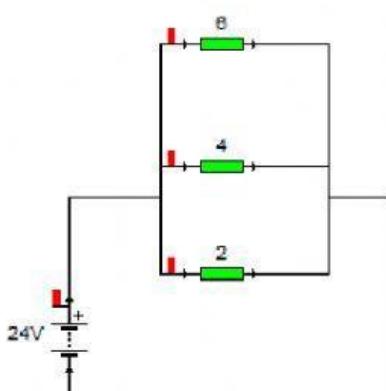 $I_{total}=$  $R_{TOTAL}=$  $I_1=$  $V_1=$  $I_2=$  $V_2=$  $I_3=$  $V_3=$ 

2.-Calcula la intensidad total, la intensidad por cada resistencia, la Resistencia total y la caída de tensión en cada resistencia.( $V_{pila}=24(V)$  )

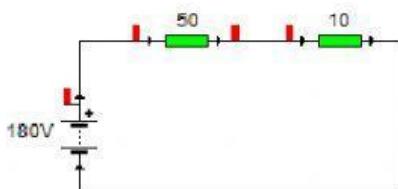 $I_{total}=$  $R_{TOTAL}=$  $I_1=$  $V_1=$  $I_2=$  $V_2=$  $I_3=$  $V_3=$ 

3.-Calcula la intensidad total, la intensidad por cada resistencia, la Resistencia total y la caída de tensión en cada resistencia.( $V_{pila}=180(V)$  )

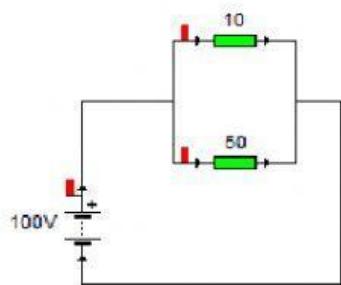 $I_{total}=$  $R_{TOTAL}=$  $I_1=$  $V_1=$  $I_2=$  $V_2=$ 

4.-Calcula la intensidad total, la intensidad por cada resistencia, la Resistencia total y la caída de tensión en cada resistencia.( $V_{pila}=100(V)$  )

 $I_{total}=$  $R_{TOTAL}=$  $I_1=$  $V_1=$  $I_2=$  $V_2=$