

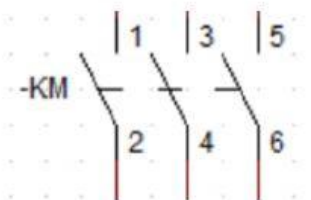
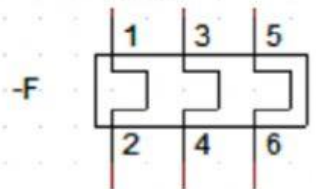
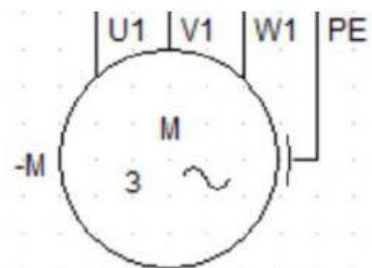
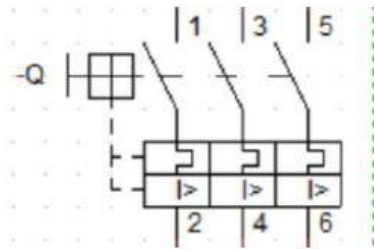
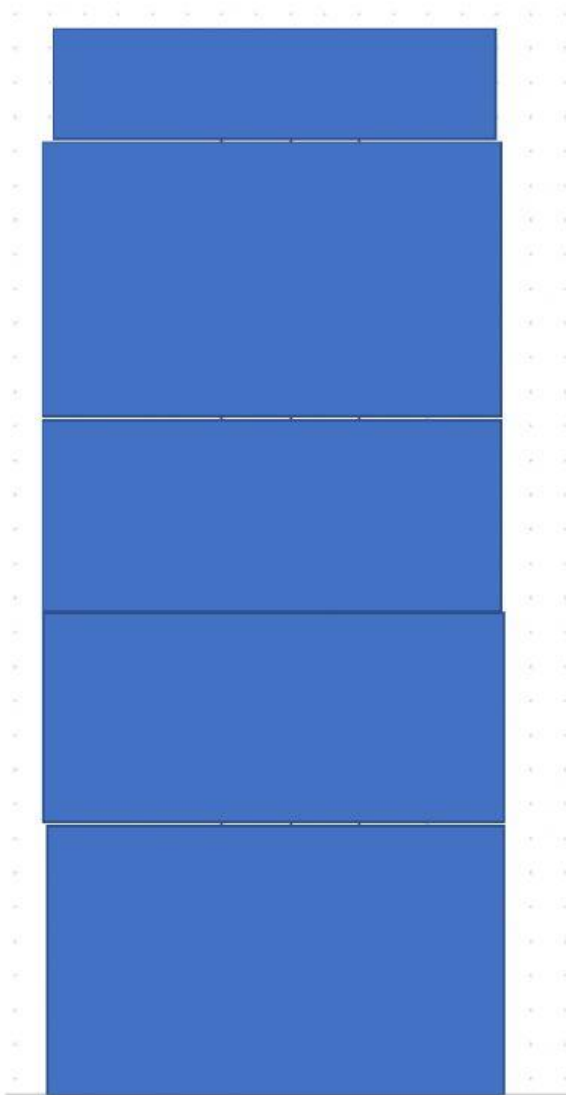
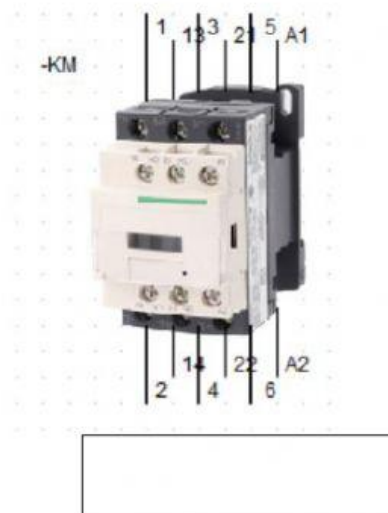


CIRCUITO DE FUERZA

Nombre Estudiante:

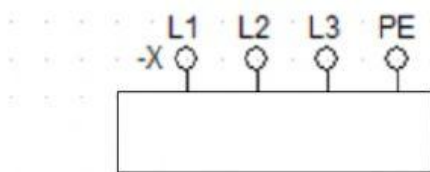Instrucciones: Ordene cada uno de los componentes en el lugar que deben ocupar en un circuito de fuerza en el arranque de un motor eléctrico. Arrastre cada elemento o nombre a su lugar.



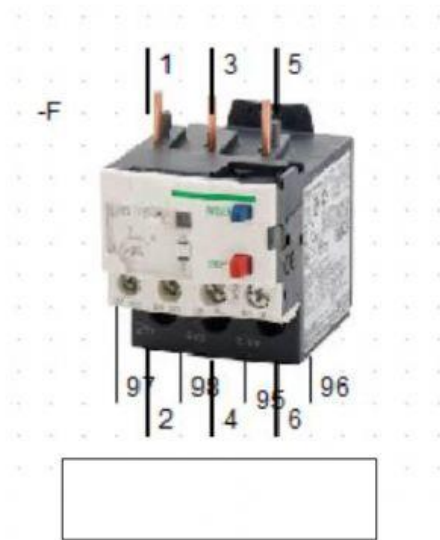

Motor Eléctrico

Líneas de alimentación

Interrupor magnetotérmico

Protector Térmico

Contactor