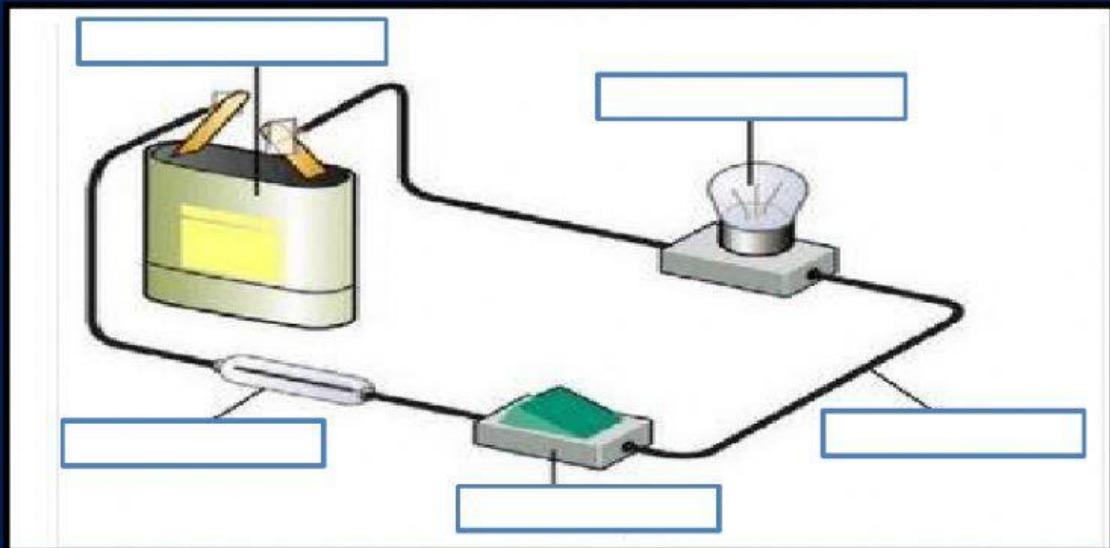


# Círculo Eléctrico

1 \_ Seleccionar y arrastrar las partes del circuito a su lugar correspondiente



Control

Receptor

Protección

Conductor

Generador

2 \_ Unir con flecha las siguientes palabras con sus respectivas definiciones:

Son los elementos que le proporcionan la energía al circuito

Control

Es el medio por el cual la energía circula por el circuito

Generador

Son elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica

Protección

Son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito

Conductor

Son dispositivos que protegen al circuito y al operario

Receptor