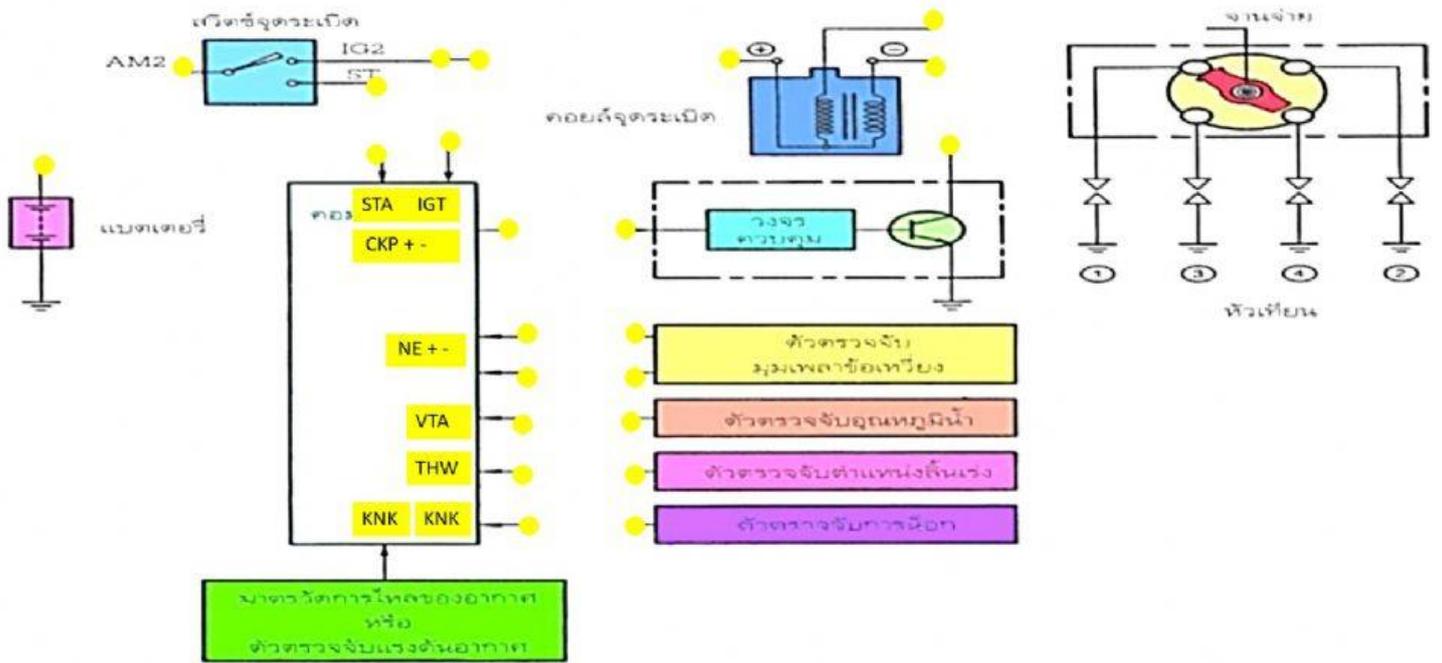


# จงต่อวงจร จุดระเบิด รถยนต์ แบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์



ชื่อ-สกุล

เลขที่