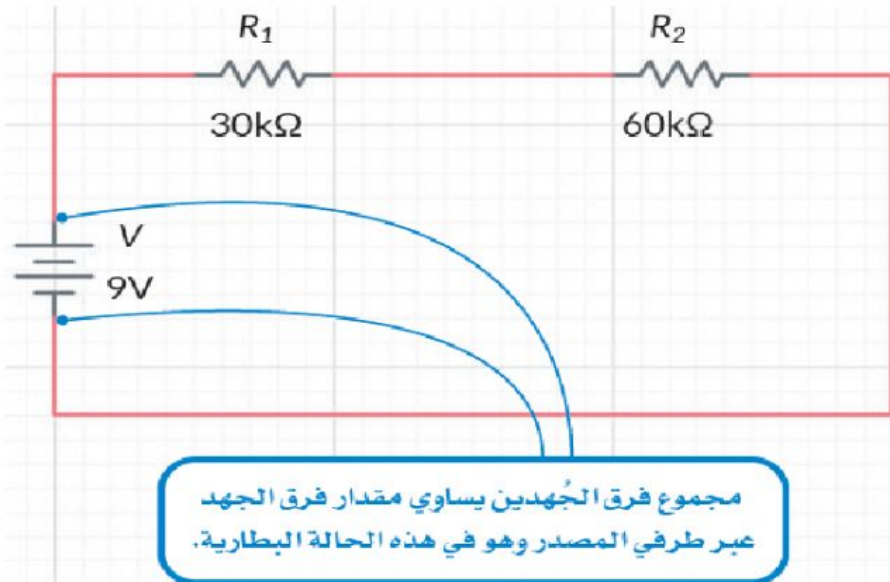


ورقة عمل علاجية	الاختبار التشخيصي	الاختبار التكويني
المهارة	حساب المقاومة الكلية لعدة مقاومات موصولة على التوالي	
اسم الطالب	الصف: الثاني الثانوي	المقرر : هندسة
الأداء	أتقن ☐	لم يتقن ☐

شرح الممارسة



$$R_T = R_1 + R_2 = 90k\Omega$$

أحسب أولاً المقاومة الإجمالية R للدائرة كما يلي:

التقييم

مقاومتان كهربيتان احدهما 30 الاخرى 60 فان المقاومة الاجمالية لهما عند توصيلهما علي التوالي هي							
(أ)	30	(ب)	60	(ج)	90	(د)	120