
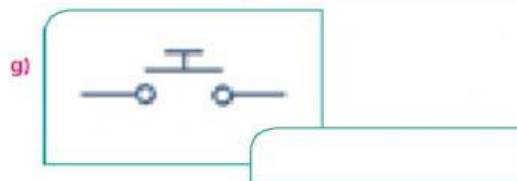
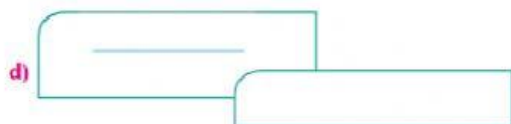
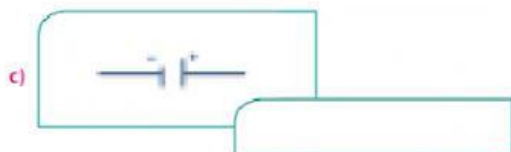
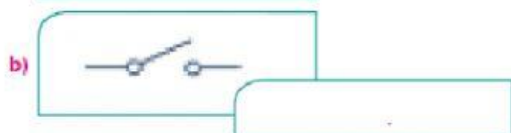


CIRCUIT ELÈCTRIC

1. Arrossega el nom dels elements d'un circuit elèctric:

Interruptor	Pila	Polsador	Bombeta	Brunzidor	Motor	Productor elèctric
-------------	------	----------	---------	-----------	-------	--------------------

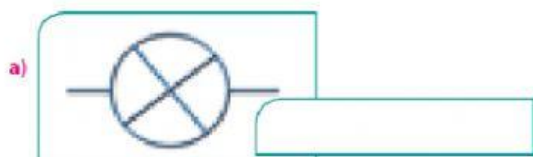

2. Contesta:

a) Per a què serveixen els circuits elèctrics?

b) De quins elements estan formats?

c) Què és un receptor elèctric?

3. Arrossega el nom de cada element d'aquest circuit:

Bombeta	Interruptor	Pila	Fil elèctric
---------	-------------	------	--------------

