

LKPD

Mandiri

Lembar Kerja Peserta Didik

Rangkaian listrik seri dan Paralel Sederhana

SATUAN PENDIDIKAN : SD ISLAM AL AZHAR 47 SAMARINDA
KELAS/SEMESTER : VI/GANJIL
TEMA : 4. GLOBALISASI
SUB TEMA : 3. GLOBALISASI DAN CINTA TANAH AIR
MUATAN PELAJARAN : IPA
PEMBELAJARAN : 3
ALOKASI WAKTU : 4 X 35 MENIT

NAMA

PETUNJUK Pengerjaan


- BERDOALAH SEBELUM MENERJAKAN
- BACALAH SEMUA INSTRUKSI DENGAN TELITI
- TANYAKAN PADA GURU JIKA ADA YANG KURANG JELAS

—SELAMAT MENERJAKAN—

SOAL EVALUASI

NOMOR 1

Perhatikan rangkaian listrik berikut!

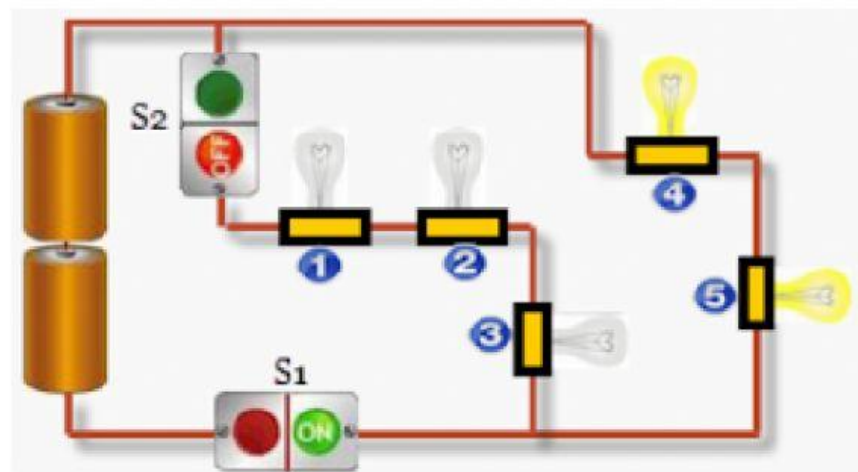


Jika saklar S2 diputus, lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor....

JAWABAN

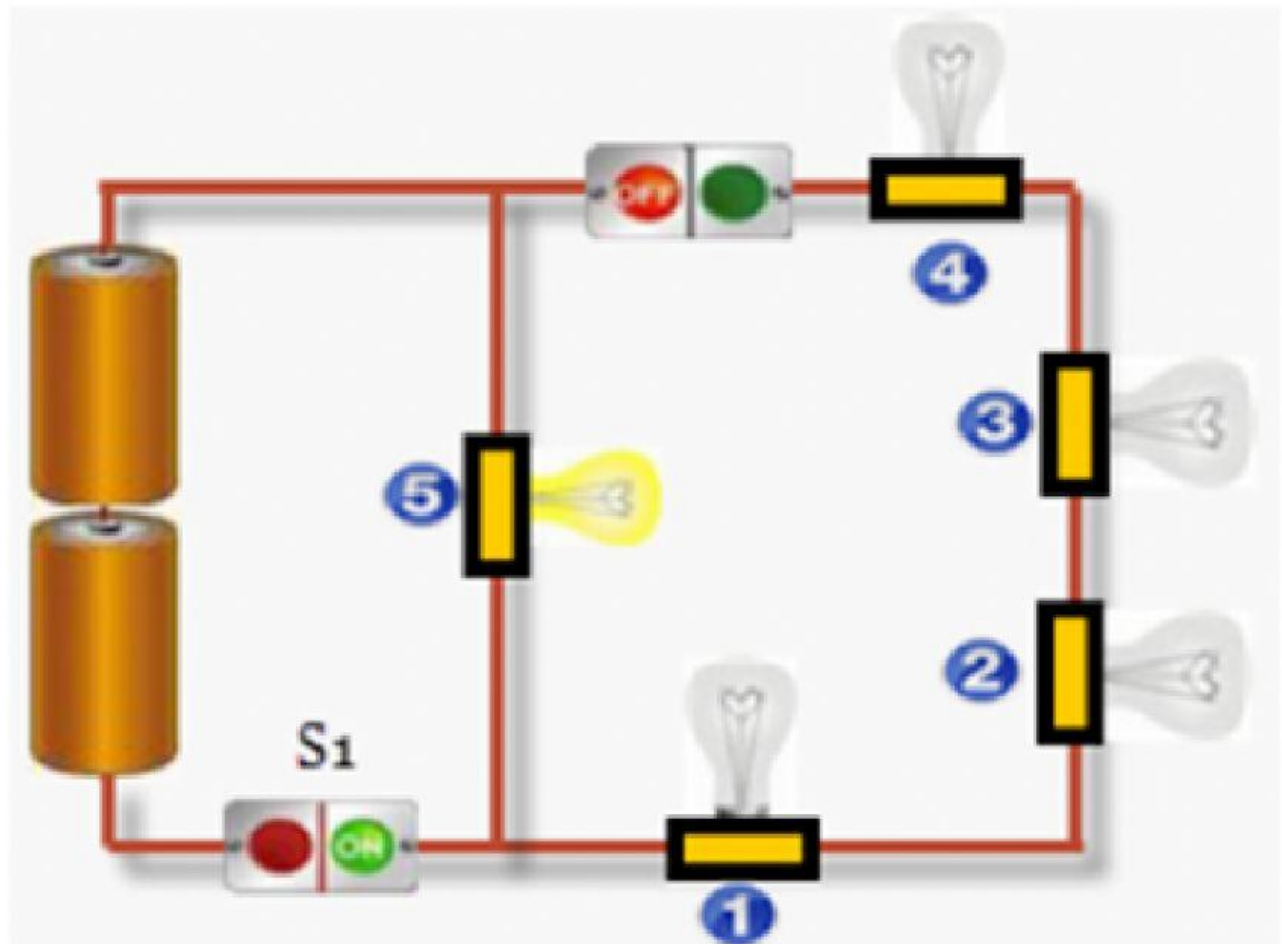SOAL EVALUASI

NOMOR 2

Perhatikan rangkaian beberapa lampu di bawah ini!



Jika salar S1 disambung, yang akan terjadi adalah...


- A. semua lampu menyala
- B. semua lampu padam
- C. lampu 5 menyala, lampu 1, 2, 3, dan 4 padam
- D. lampu 5 padam, lampu 1, 2, 3, dan 4 menyala

JAWABAN

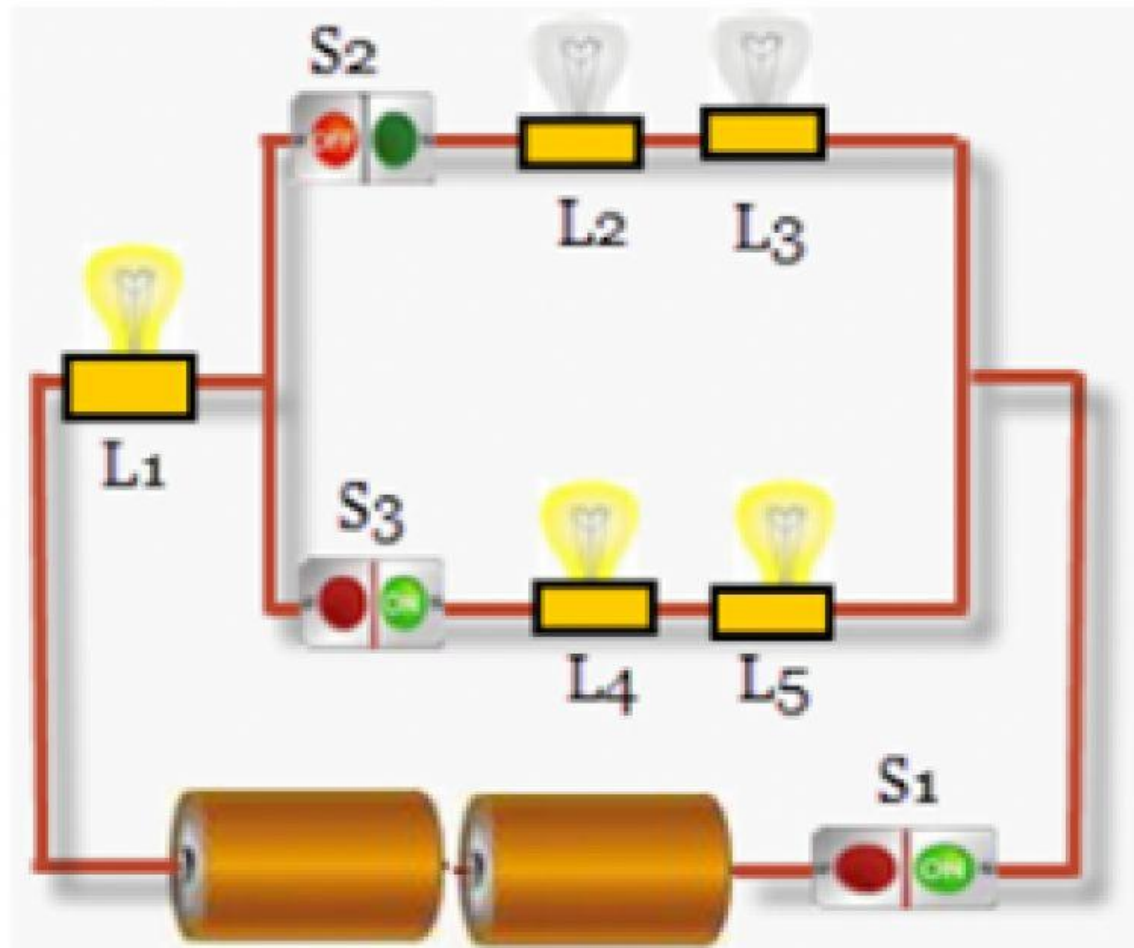SOAL EVALUASI

NOMOR 3

Perhatikan rangkaian lampu-lampu di bawah ini!



Jika sakelar S1 disambung, pernyataan yang benar mengenai keadaan lampu-lampu tersebut adalah....

- A. lampu L1 dan L2 padam
- B. lampu L2 dan L4 yang menyala
- C. lampu L1, L4, dan L5 yang menyala
- D. lampu L1, L4, dan L5 padam

JAWABAN

IV. LEMBAR SURVEY

LEMBAR SURVEY UNTUK SISWA

Petunjuk:

1. Silahkan Ananda jawab survey berikut ini sesuai dengan pertanyaan dan karakter yang ada !
2. Silahkan beri centang (✓) jawaban survey sesuai emoticon/karakter yang ada pada kolom !
3. Kerjakan dengan jujur karena survey ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai !

No	Pertanyaan	Emoticon/Karakter Pilihan Jawaban			
					
		Senang Sekali	Senang	Biasa	Tidak senang
1	Bapak/ibu guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan				
2	Bapak/ibu guru menggunakan sumber belajar dan media yang bervariasi				
3	Bapak/ibu guru menanyakan bagaimana kami memahami pelajaran				
4	Bapak/ibu guru memberi kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal-hal lainnya				
5	Bapak/ibu guru tampil ceria, berwibawa, rapi, memotivasi, tenang, ramah, adil, objektif dan penuh perhatian kepada siswa				
6	Bapak/ibu guru mengajak diskusi, tanya jawab, dan penilaian dalam pembelajaran				
7	Bapak/ibu guru memberikan sumber belajar yang bervariasi				
8	Bapak/ibu guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan belajar				

”

**ALHAMDULLILAH
ANANDA TELAH MENYELESAIKAN
KEGIATAN RANGKAIAN LISTRIK
SEDERHANA**

GOOD JOB!!!

