
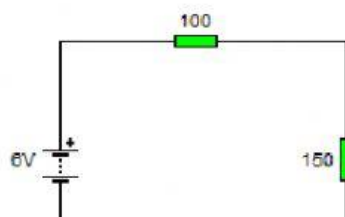



Rellena las tablas correspondientes

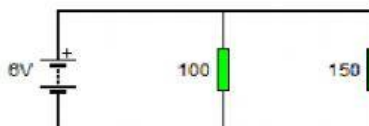

	VALOR DE RESISTENCIA	INTENSIDAD / CORRIENTE	VOLTAJE / TENSIÓN
RESISTENCIA 1			
RESISTENCIA 2			
TOTAL			



	VALOR DE RESISTENCIA	INTENSIDAD / CORRIENTE	VOLTAJE / TENSIÓN
RESISTENCIA 1			
RESISTENCIA 2			
TOTAL			

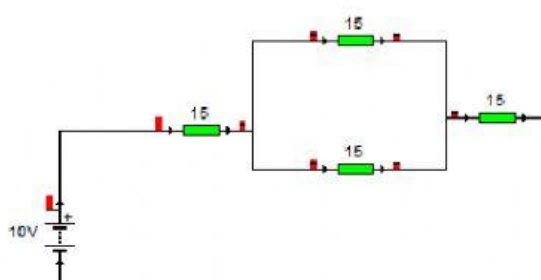

	VALOR DE RESISTENCIA	INTENSIDAD / CORRIENTE	VOLTAJE / TENSIÓN
RESISTENCIA 1			
RESISTENCIA 2			
RESISTENCIA 3			
RESISTENCIA 4			
TOTAL			