

Evaluación trimestral 3 trimestre

¿Cómo se llaman estos implementos?



Selecciona la respuesta correcta trazando una línea.



Protoboard



Led



Pila


¿Qué clase de circuitos son?



Circuito paralelo



Circuito en serie

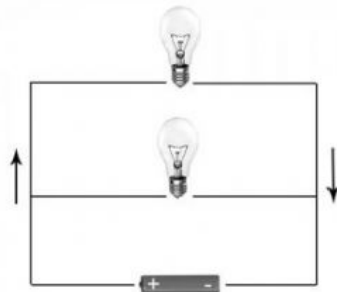

Circuito mixto