



---

# TE INVITO A RESPONDER ESTA EVALUACIÓN PARA TU EXCELENCIA ACADÉMICA

---



INTEGRADO DE FONTIBÓN IBEP SEDE A



# EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA



Nombres

Apellidos

Curso:

Fecha:



1. ¿Qué nombres reciben cada uno de los elementos que está en el triángulo de la ley de ohm? Seleccione una opción

- A) Voltaje, resistencia y corriente
- B) Voltios, ohmios y amperios
- C) Velocidad, rapidez e intensidad
- D) Ninguna de las anteriores

2. ¿Cómo se llama el circuito que está representando la imagen? Seleccione una opción

- A) Circuito paralelo
- B) Circuito mixto
- C) Circuito esquemático
- D) Circuito en serie




3. ¿Cuál es el lado positivo y negativo de una pila? Arrastre a la opción correcta



+

-

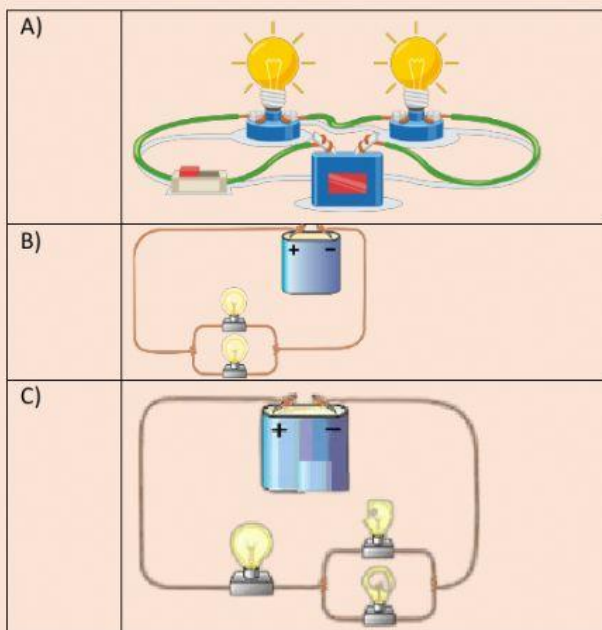4. ¿Cuál de estos circuitos es mixto? Seleccionando una opción



D) Ninguno



5. Encuentra las siguientes palabras en la sopa arrastrando la palabra

- Circuito mixto
- Batería
- Led
- Ohm
- Circuito serie
- Circuito paralelo
- Motor
- Potenciómetro

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | Z | X | C | V | B | N | M | A | S | D | F | G | H | O | R |
| S | I | Ñ | L | K | J | H | G | F | D | S | A | P | O | I | O | E |
| D | R | E | O | I | Q | W | E | R | B | N | M | Z | X | C | R | A |
| F | C | Q | A | T | Z | W | S | X | E | D | C | R | F | O | T | A |
| G | U | P | Ñ | L | X | D | E | L | V | T | G | B | W | T | E | I |
| H | I | O | K | M | I | I | Y | H | N | U | N | U | N | X | M | R |
| J | T | J | N | U | H | B | M | O | T | O | R | I | M | I | O | E |
| K | O | U | H | B | D | F | G | Ñ | O | I | E | A | U | M | I | T |
| L | S | V | B | N | M | A | H | K | Z | T | A | A | Q | O | C | A |
| Ñ | E | A | S | R | T | Y | P | Ñ | I | X | Z | X | C | T | N | B |
| P | R | Z | F | R | R | Y | O | L | L | U | Q | C | V | I | E | N |
| O | I | Q | W | E | R | R | T | I | K | H | J | W | T | U | T | M |
| I | E | M | N | B | V | C | Ñ | L | G | M | D | F | O | C | O | D |
| U | O | A | S | D | F | C | V | B | H | M | O | P | N | R | P | F |
| O | L | E | L | A | R | A | P | O | T | I | U | C | R | I | C | H |
| Y | S | A | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | H | C | F | G |
| T | R | E | W | Q | Z | X | C | V | B | O | H | M | L | J | K | H |