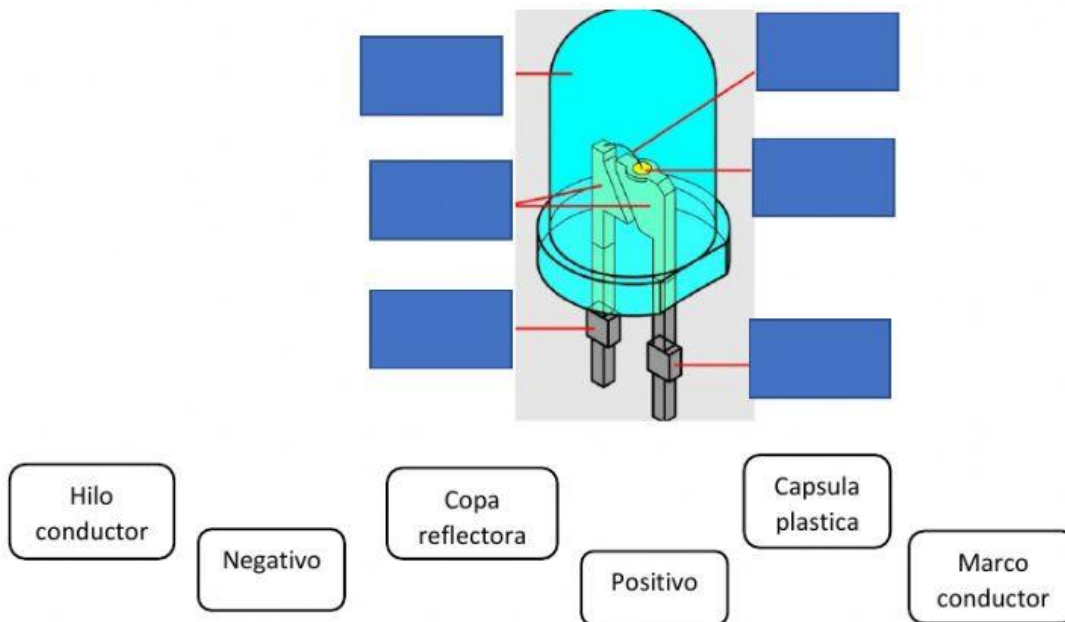


EVALUACION TRIMESTRAL TECNOLOGIA GRADO 2°
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B

1. Arrastra las partes de un led que le corresponden



RESPONDA 2, 3, 4 Y 5 COMPLETANDO LOS ESPACIOS CON LA INFORMACION CORRECTA:

2 La _____ es fabricada con un alambre conductor el cual es de una aleación especial y esta arrollado sobre un soporte de un tubo de material refractorio teniendo algunos colores distintos cada uno con una función o significado.

3 ¿Por qué es importante un pulsador en un circuito?

4 Los diagramas _____ es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella en la que queda perfectamente definido cada uno de los componentes de la instalación y la interconexión entre ellos.

5

CD: _____

CA: _____

A CONTINUACION ENCONTRARAS PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE... OJO EN ALGUNAS HAY 2 RESPUESTAS CORRECTAS O TALVEZ NO... BUENA SUERTE

6 ¿Qué es un diagrama pictórico?

A. Representación grafica que sirve como guía para mostrar lo mas importante de un circuito.

B. Representación con dibujos y colores de lo menos relevante

C. Representación con un dibujo muy pequeño y significativo de un circuito

D. Ninguna de las anteriores.

7 ¿De cuantas pilas está compuesta una batería de 9v?

A. 8/2

B. 9

C. 9/1

D. No tiene pilas

8. ¿ Como se puede desplazar la corriente alterna?

- A.** Se puede desplazar por cualquier cable
- B.** Se puede desplazar en cantidades por medio de torres eléctricas
- C.** Se puede desplazar por solo 0.2 cantidad
- D.** No es posible desplazarla de ninguna manera

9.¿A que se le llama circuito en serie?

- A.** A una configuración de conexión en donde los generadores de energía se conectan sucesivamente
- B.** A una configuración en la cual se conecta todos los dispositivos telepáticamente
- C.** A un sistema eléctrico cualquiera
- D.** A un sistema que solo está compuesto por leds