


CIRCUITOS
PROFESOR JOSE DELGADILLO

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Profesor: _____

Seleccione la respuesta correcta

arrastre la palabra correcta a la imagen

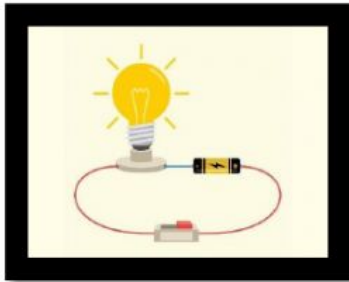

¿Cuántas clases de circuitos

Existen?

2

4

9

6




Mixto

corriente alterna

paralelo

en serie

una a la imagen correcta

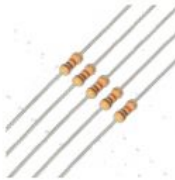

LED

batería

RESISTENCIA

Pulsador

