


EXAM TECNOLOGÍA

Nombre:


Fecha:

Relaciona:

Bombeta

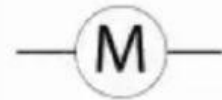

Pila

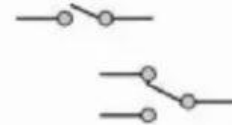

Interruptor




Motor



**Si tenim una bombeta de 230 v i un endoll de 239
?que pasara?**

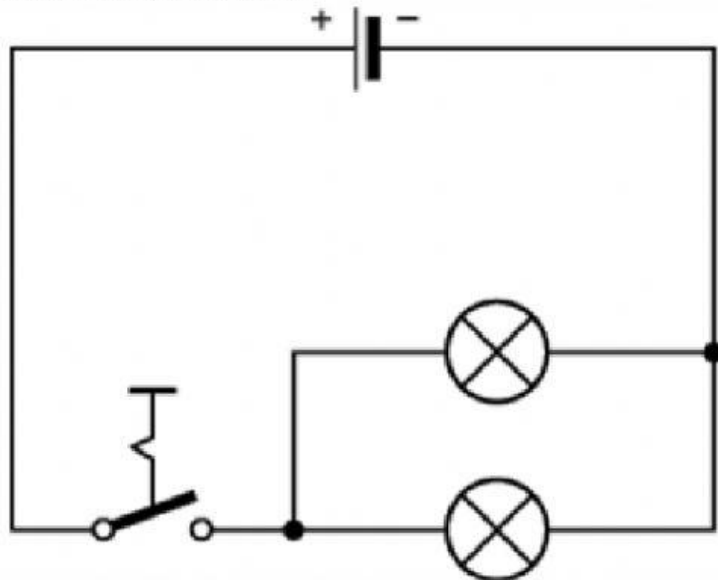Si tenim una pila de 1,5 v i cada bombeta es de 0,25v si l'interruptor estigués tancat, on s'haurien de dividir els electrons?



Calcula la potència d'una bombeta que, connectada a una pila de 4,5 V, consumeix 0,2 A.

Calcula la intensitat del corrent d'un circuit que alimenta un motor d'1,1 kW, si té una tensió de 220 V.

Calcula la intensitat que circularà per un receptor que té una resistència de $9\ \Omega$ si el connectem a una tensió de 4,5 V.

Relaciona les principals magnituds elèctriques amb les seves unitats de mesura.

Tensió	Amperes (A)
--------	-------------

Intensitat	Watts (W)
------------	-----------

Resistència	Ohms (Ω)
-------------	-------------------

Potència

Volts (V)