


Crea el teu circuit elèctric



Un cop repassats els símbols, cal saber que quan es planifiquen els circuit elèctrics s'utilitzen plànols o esquemes. Aquí en teniu un exemple:



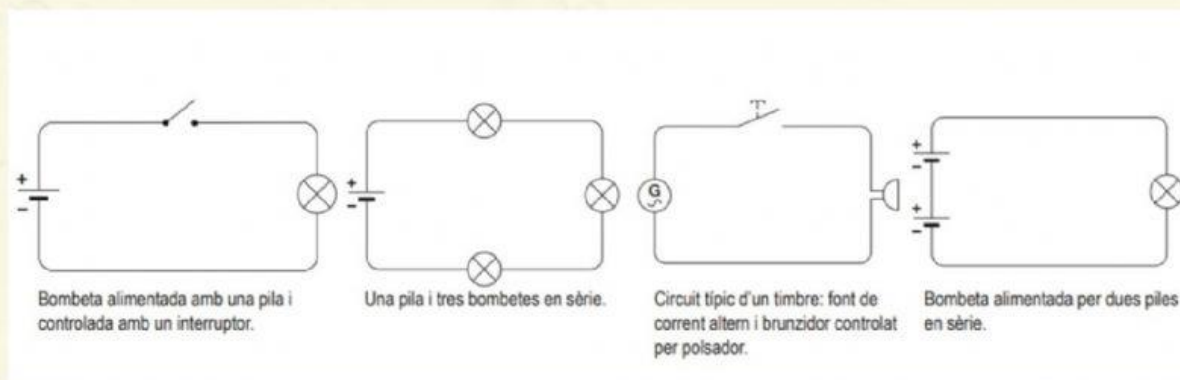Com veieu, en la primera imatge hi ha una fotografia del circuit, a la segona un dibuix i a la tercera el plànol o l'esquema. La vostra tasca és crear el vostre plànol tenint en compte els elements que voleu que hi hagi: pes exemple dues bombetes, la ubicació de l'interruptor... Aquí teniu més exemples que us poden servir per a construir el vostre circuit.



Ara ja sabeu tots els elements que hi ha en un circuit elèctric i com s'han de representar. Ja només queda posar-ho en pràctica. Seguiu les instruccions de la pàgina que trobareu a continuació.