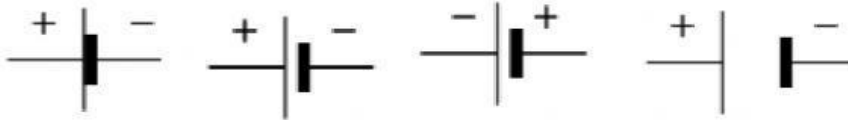





Escoge cual de estos símbolos es el correcto y colócalo en el recuadro



El símbolo anterior representa _____.

Rellena el siguiente gráfico

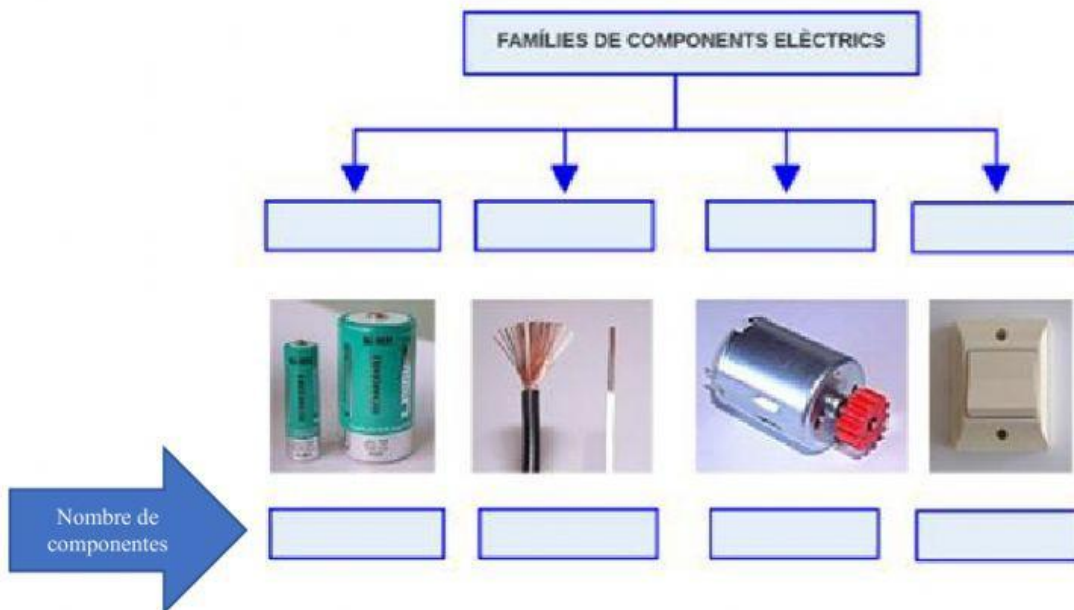

Nombra los siguientes tipos de pila



[Escriba : _____]



A la hora de conectar un receptor eléctrico, para que este no sufra daños, es muy importante tener en cuenta_____.

El motor eléctrico transforma_____ en_____.

Tria la opció correcta

Quan accionem un polsador per a encendre una bombeta....

- ☐este es queda fix i esta es queda encesa fins que el tornem a accionar i la bombeta s'apaga
- ☐ ...la bombeta es matindrà encesa fins que soltem el polsador i la bombeta s'apagarà
- ☐ ...aquesta no funcionarà perquè el polsador no serveix per a encendre bombetes

[Escriba aquí]

COMPONENT	SÍMBOL ELÈCTRIC
	 
	 
	 