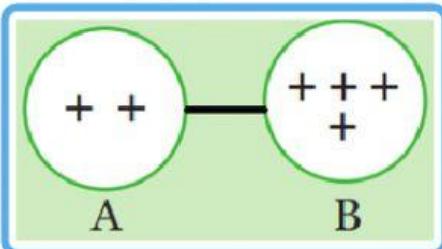


Nama :

Kelas :

Arus Listrik

Perhatikan gambar berikut dan jawab pertanyaannya dengan benar!



Arus listrik mengalir dari ke

Arus elektron mengalir dari ke

Berdasarkan gambar tersebut, maka syarat arus listrik mengalir adalah:

- 1.
- 2.
- 3.