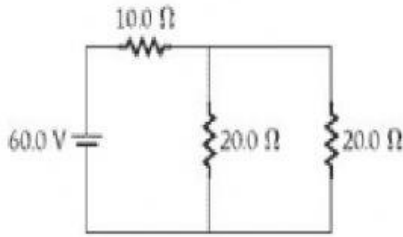


في الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل ما مقدار التيار المار بالمقاوم 10.0Ω ؟




1.0 A (a)

2.0 A (b)


3.0 A (c)

6.0 A (d)

في الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل ما مقدار المقاومة المكافئة في الدائرة ؟

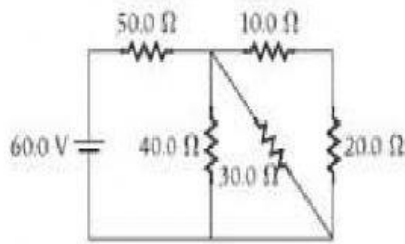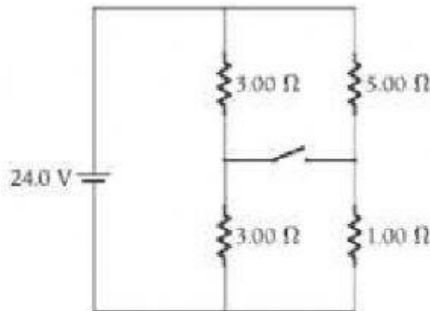54.8 Ω (a)60.9 Ω (b)95.5 Ω (c)120 Ω (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة ما مقدار التيار المار في الدائرة عندما يكون المفتاح (a) مفتوحاً ؟




4.0 A (a)

6.1 A (b)

8.0 A (c)

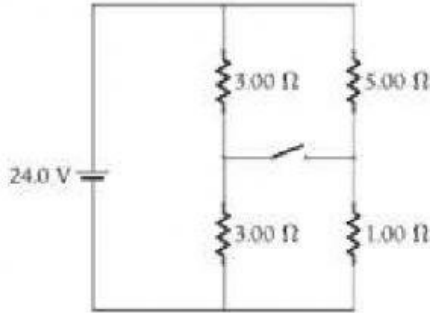9.1 A (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة ما مقدار التيار المار في الدائرة عندما يكون المفتاح (a) مغلقاً ؟




4.0 A (a)

6.1 A (b)

8.0 A (c)


9.1 A (d)

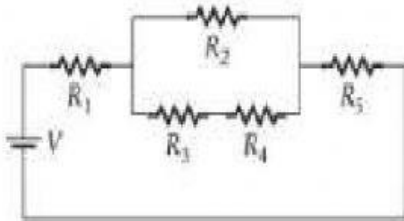

5.51 بالنسبة إلى الدائرة
الموضحة في الشكل. $R_1 = 6.00 \Omega$
 $R_3 = 2.00 \Omega$ و $R_2 = 6.00 \Omega$
و $R_5 = 3.00 \Omega$ و $R_4 = 4.00 \Omega$
وفرق الجهد يبلغ 12.0 V.

ما المقاومة المكافئة للدائرة ؟

9.0 Ω (a)12 Ω (b)18 Ω (c)21 Ω (d)

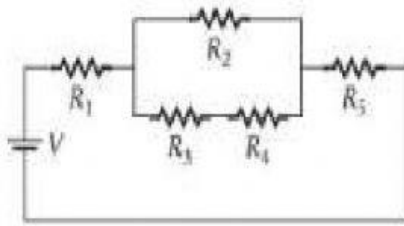

5.51 بالنسبة إلى الدائرة
الموضحة في الشكل. $R_1 = 6.00 \Omega$
و $R_2 = 6.00 \Omega$ و $R_3 = 2.00 \Omega$
و $R_4 = 4.00 \Omega$ و $R_5 = 3.00 \Omega$.
وفرق الجهد يبلغ 12.0 V .


ما مقدار التيار المتدفق خلال R_5 ؟

0.25 A (a)

0.5 A (b)

1.0 A (c)

2.0 A (d)

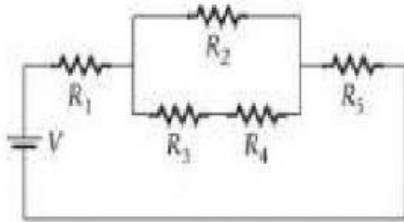

5.51 بالنسبة إلى الدائرة
الموضحة في الشكل. $R_1 = 6.00 \Omega$
و $R_2 = 6.00 \Omega$ و $R_3 = 2.00 \Omega$
و $R_4 = 4.00 \Omega$ و $R_5 = 3.00 \Omega$.
وفرق الجهد يبلغ 12.0 V .

ما انخفاض الجهد عبر R_3 ؟


1.0 V (a)

3.0 V (b)

6.0 V (c)

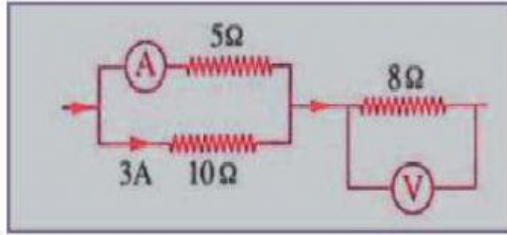12.0 V (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة ما قراءة الأميتر ؟




1.5 A (a)

3.0 A (b)

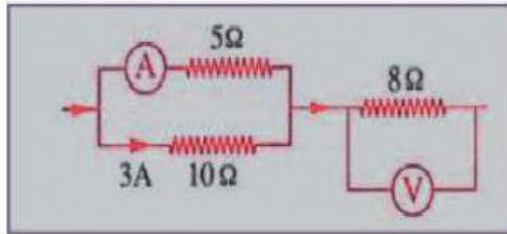6.0 A (c)

12 A (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة ما قراءة الفولتميتر ؟




12 V (a)

24 V (b)

48 V (c)

72 V (d)

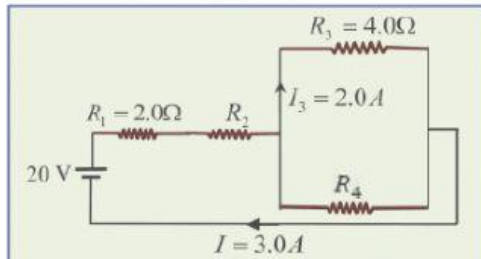في الدائرة الكهربائية المجاورة ما مقاومة المقاوم R_2 ؟




1.0 Ω (a)

2.0 Ω (b)

4.0 Ω (c)

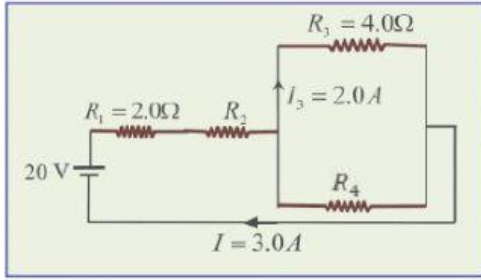8.0 Ω (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة ما مقاومة المقاوم R_4 ؟




1.0 Ω (a)

2.0 Ω (b)

4.0 Ω (c)

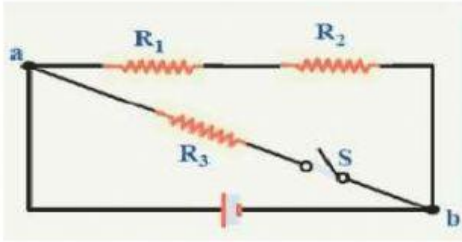8.0 Ω (d)

في الدائرة الكهربائية المجاورة $R_3 = 6\Omega$ ، $R_2 = 9\Omega$ ، $R_1 = 15\Omega$ ، فرق الجهد بين طرفي السلك ab يساوي $\Delta V_{ab} = 6V$. ما فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_2 عند غلق المفتاح ؟



1.25 Ω (a)

2.25 Ω (b)

4.50 Ω (c)

6.0 Ω (d)