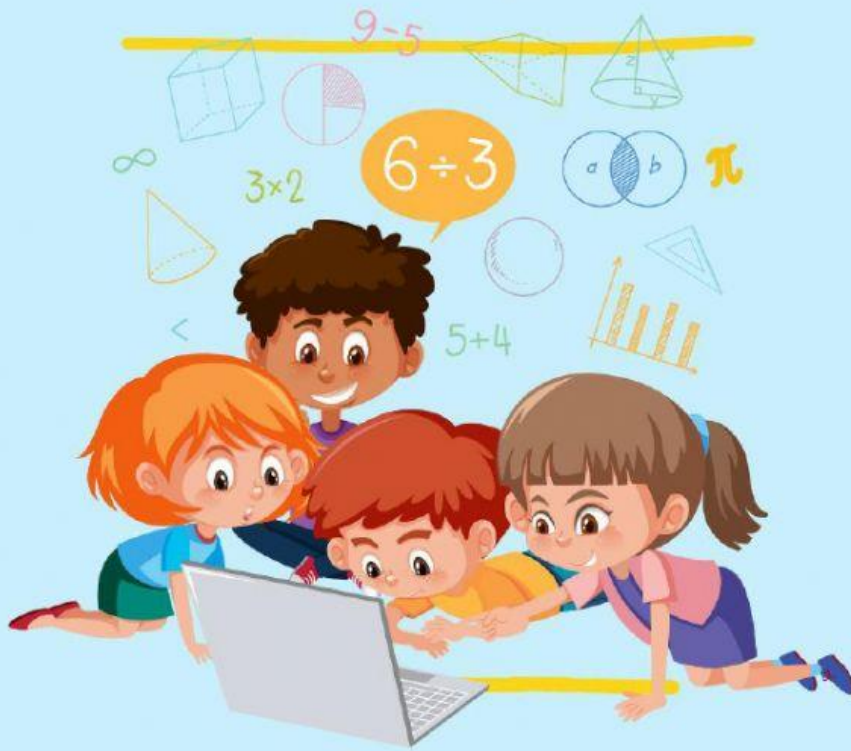




RANGKAIAN LISTRIK SERI DAN LISTRIK PARAREL



identitas

nama :

no urut:

kelas :



Komptensi Dasar

3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana



Indikator

3.4.1 Menganalisis komponen-komponen rangkain listrik

3.4.2 Menganalisis rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik pararel






Perhatikan Video Dibawah Ini!

Kerjakan Soal Dibawah Ini!

1. Setelah mengamati Video, rangkaian listrik yang dijelaskan adalah.... dan ...

Jawaban

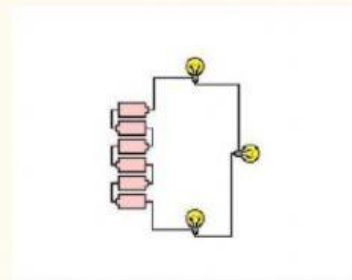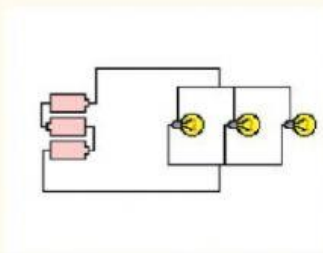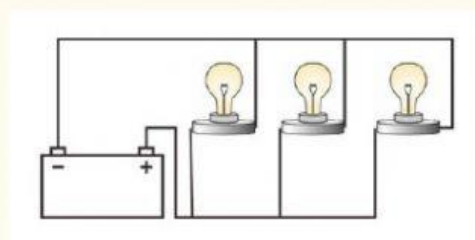
2. Tentukan nama dari rangkaian listrik dibawah ini!



3. Tentukan pasangan yang sesuai!



**super energi
listrik**

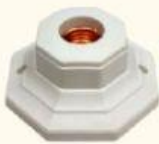

**penghantar
arus listrik**



**tempat memasang
lampu dan
menyambungkan ke
kabel listrik**



**sumber
cahaya**