

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TINGKATAN 2

BAB 2: 2.3.6

1. Mengapakah sambungan litar gajet elektrik ini dibuat secara siri?
2. Senaraikan alatan yang diperlukan untuk membina litar gajet yang berfungsi.
3. Mengapakah lakaran reka bentuk litar perlu diterjemahkan kepada litar bergambar apabila membina gajet elektrik berfungsi?
4. Senaraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membina litar gajet elektrik yang berfungsi.