

Circuitos eléctricos:

Completa las definiciones y las funciones de los diferentes elementos que componen un circuito eléctrico

1.- Componentes:

A. Generador:
B. Cables:
C. Bombillas, motores...
D. Interruptor:

2.- Tipos de generadores:

A. Pilas:
B. Baterías recargables:
C. Células o paneles fotovoltaicos:
D. Alternadores y dinamos

3.- La red eléctrica: (Completa las frases)

1.- La electricidad que utilizamos diariamenete para que funcionen los aparatos eléctricos no procede de pilas ni de baterías, sino que genera en .

2.- de la pared están conectados con esta red.

3.- En un enchufe hay dos agujeros: por uno las cargas eléctricos y por el otro