

Тапсырма-1.

Тест сұрақтары

1. Тізбектеп қосуда қандай шама тұрақты болады?

- а) I
- ә) U
- б) R

2. Параллель қосқанда ток күші қалай өзгереді?

- а) $I = 0$
- ә) $I = I_1 + I_2$
- б) $I = I_1 - I_2$

3. Тізбектеп қосқанда толық кернеу неге тең?

- а) $U = U_1 + U_2$
- ә) $U = 0$
- б) $U = U_1 - U_2$

4. Параллель қосқанда тізбектің жалпы кедергісі қалай өзгереді?

- а) артады
- ә) кемиді
- б) өзгермейді

5. Тізбектеп қосқанда тізбектің жалпы кедергісі неге тең?

- а) $R = 0$
- ә) $R = R_1 + R_2$
- б) $R = R_1 - R_2$

6. Параллель қосуда қандай шама тұрақты болады?

- а) I
- ә) U
- б) R

7. Тізбектеп қосуда жалпы кедергісі қалай өзгереді?

- а) артады
- ә) кемиді
- б) өзгермейді

8. Тізбектегі ток күші барлық жерде бірдей болса, өткізгіштер қалай қосылады?

- а) параллель
- ә) тізбектей
- б) аралас

9. Кедергілері 3 Ом және 2 Ом резисторлар тізбектей жалғанғанда жалпы кедергі неге тең болады?

- а) 6 Ом
- ә) 5 Ом
- б) 1,5 Ом

10. Металл өткізгіштердің температурасын арттырғанда ток күші қалай өзгереді?

- а) Кемиді
- ә) Өзгермейді
- б) Артады