

## DEMUESTRA LO APRENDIDO

Relaciona cada componente de un circuito eléctrico con su definición

CABLES

produce la corriente eléctrica

INTERRUPTORES

transmiten la corriente eléctrica desde el generador a otros elementos del circuito. Suelen estar hechos de cobre


GENERADOR

utilizan la corriente eléctrica y la transforman en distintas formas de energía

BOMBILLAS

controlan el flujo de la corriente eléctrica

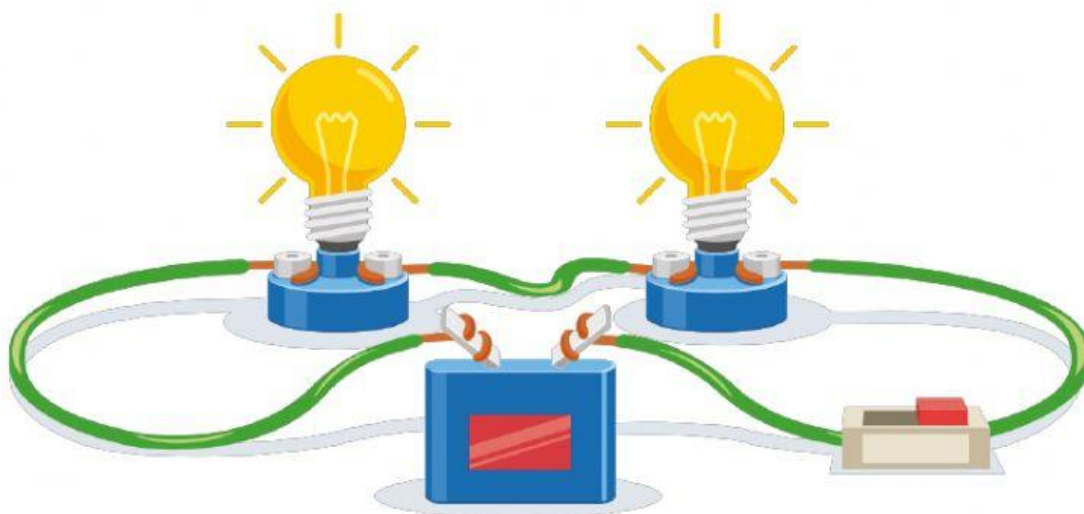Identifica las partes del siguiente circuito eléctrico a partir de las definiciones anteriores



Cable

Interruptor

Bombilla

Bombilla

Generador