

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) mediado con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para la comprensión del circuito eléctrico simple en grado quinto		
Investigador: Edson Noel Flórez Alvarado		
Estudiante	Grado	Fecha


Descubriendo los tipos de circuitos eléctricos y sus componentes básicos

Instrucción: identificar que tipos de circuito eléctrico se representa en cada imagen y relacionarlo con las palabras que se describen a continuación.

Circuito eléctrico en serie

Circuito eléctrico en paralelo


Circuito eléctrico mixto

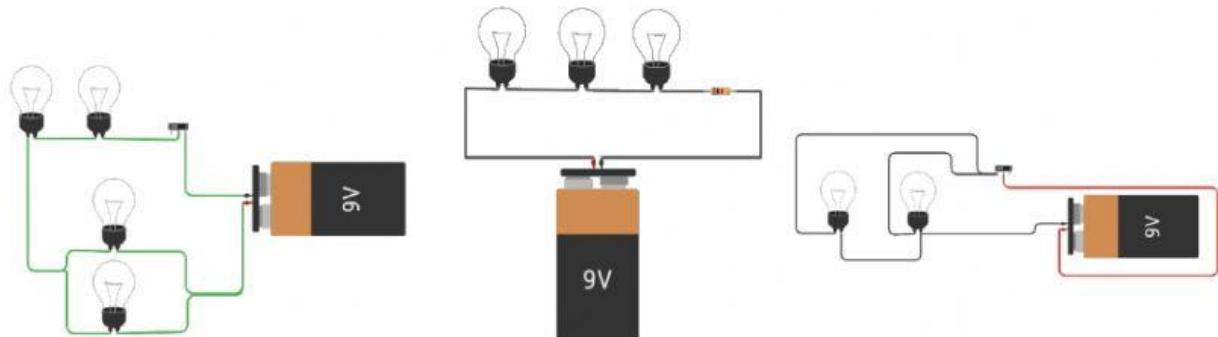

Instrucción: identificar los componentes del circuito eléctrico se representa en cada imagen y relacionarlo con las palabras que se describen a continuación.

Receptor

Generador

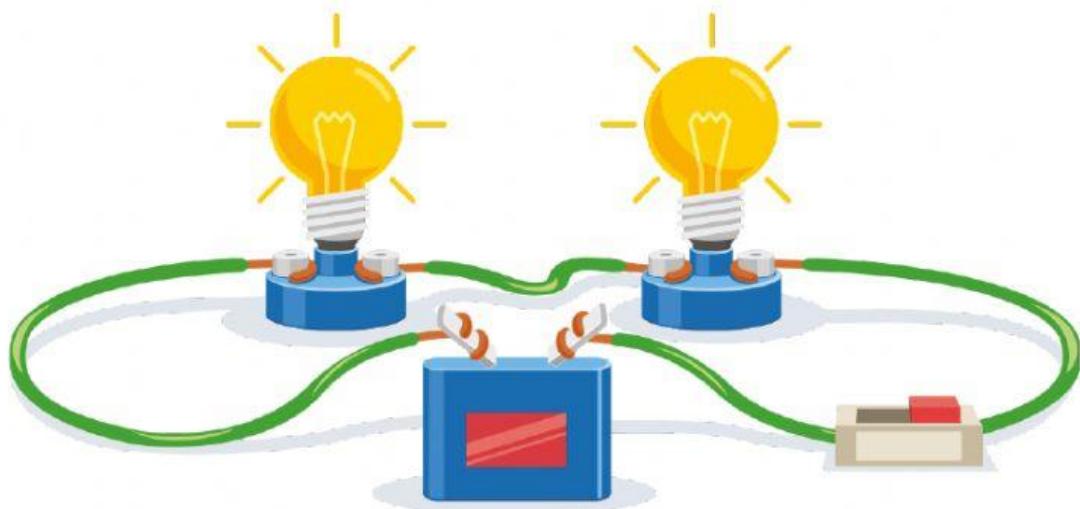

Material conductor

Interruptor