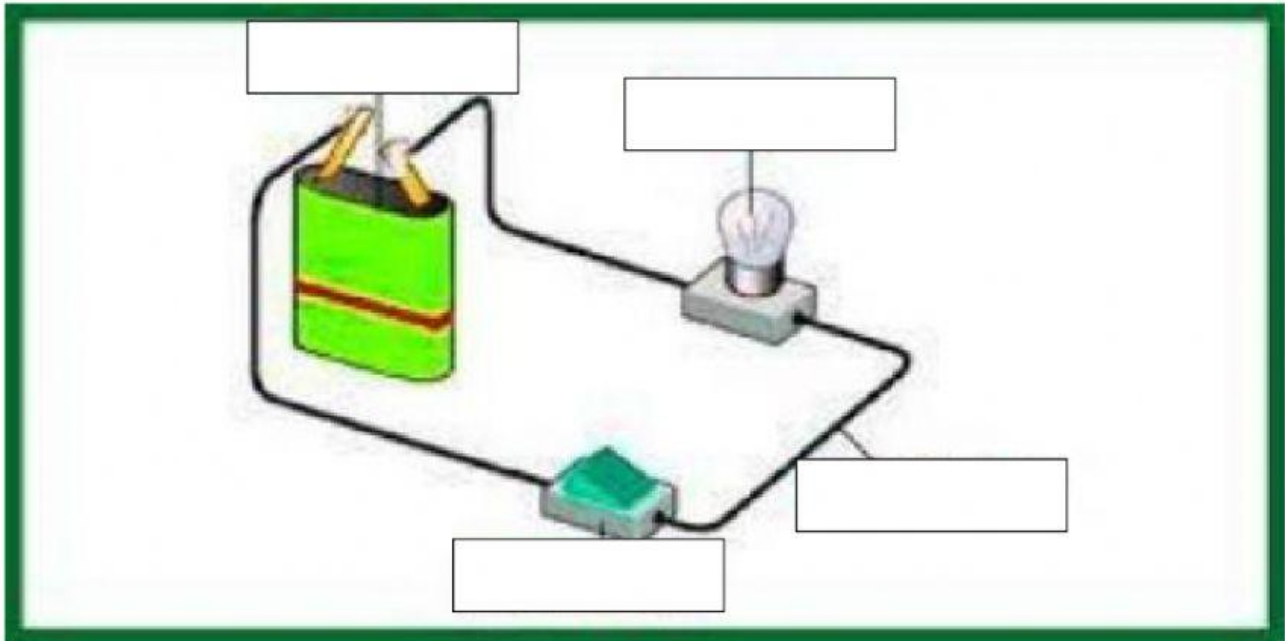


CIRCUITOS ELÉCTRICO

1. Arrastra el nombre de cada componente del circuito donde corresponde




GENERADOR

RECEPTOR


INERRUPTOR

CONDUCTOR

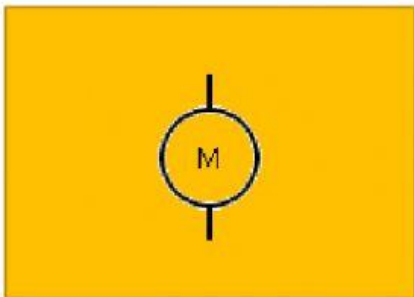
2. Une los símbolos eléctricos con su respectivo nombre




GENERADOR

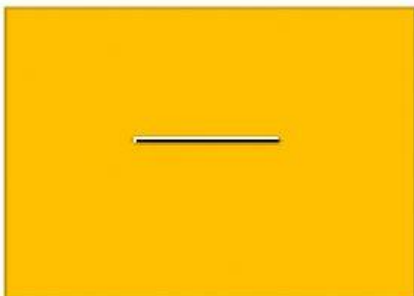

CONDUCTOR

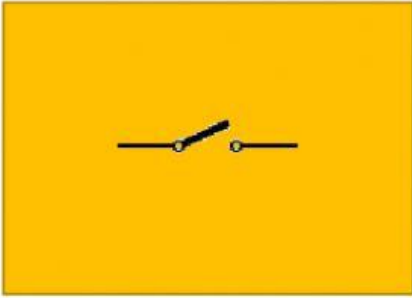

INTERRUPTOR

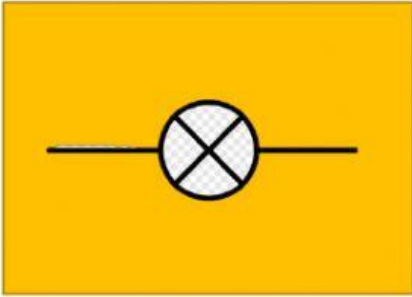

BOMBILLA



RESISTENCIA