
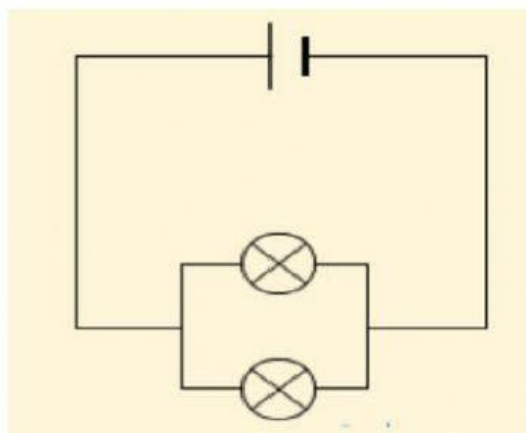
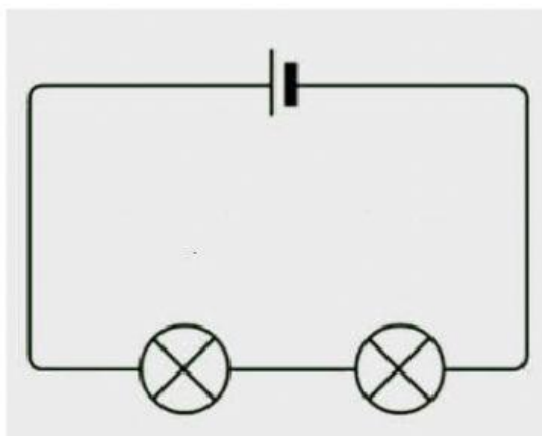
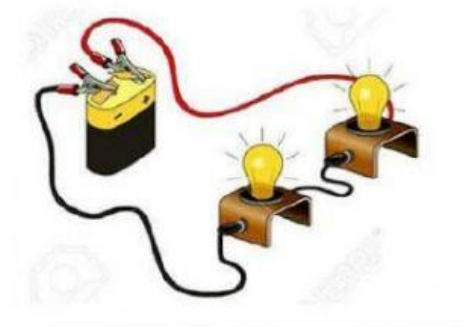



CIRCUIT SÈRIE I EN PARAL·LEL

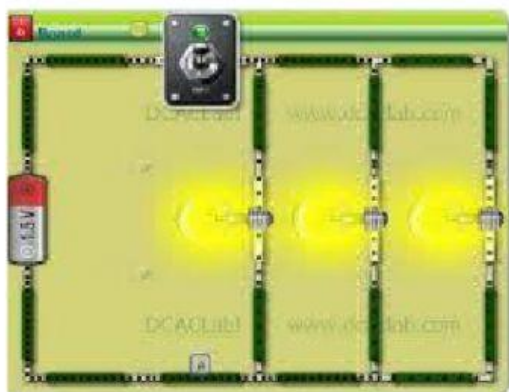a) Circuits amb receptors : determina quin tipus de circuit són els següents gràfics






b) Indica que passarà en el següent circuit:

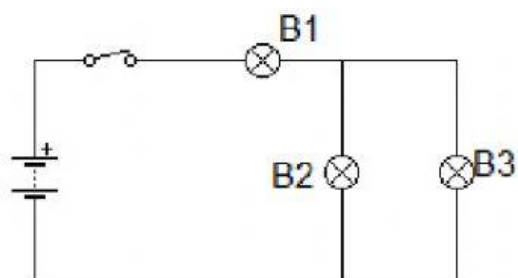1. Les bombetes B1 i B2 es connecten en
2. Les bombetes B2 i B3 es connecten en
3. si la bombeta B2 es fon, el circuit
4. Si la Bombeta B1 es fon, el circuit
5. Si la Bombeta B3 es fon, el circuit



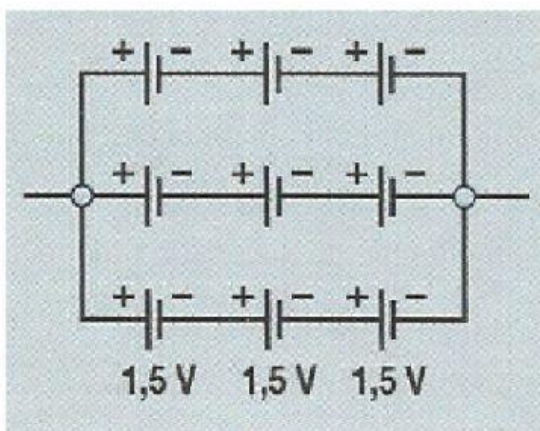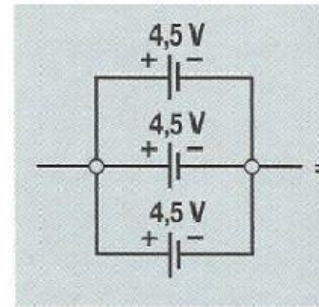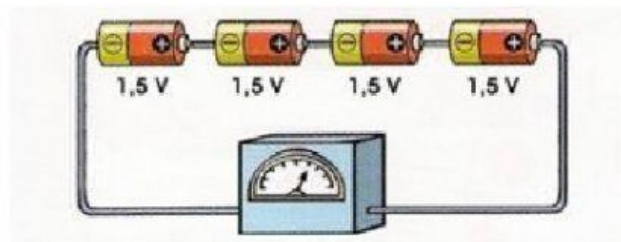c) Quin és el voltatge final per a cada cas:



En resum: si les bombetes es connecten en _____ , totes brillen igual, perquè tenen en els seus terminals el mateix _____. En un circuit en _____ si es fon una bombeta o la desconnectem les altres deixen de lluir, això no passa amb els circuits en _____ on la resta continuen lluint.

Si connectem piles en _____ , _____ voltatge en canvi quan les connectem en _____ , _____ el voltatge però augmentem la seva durada