
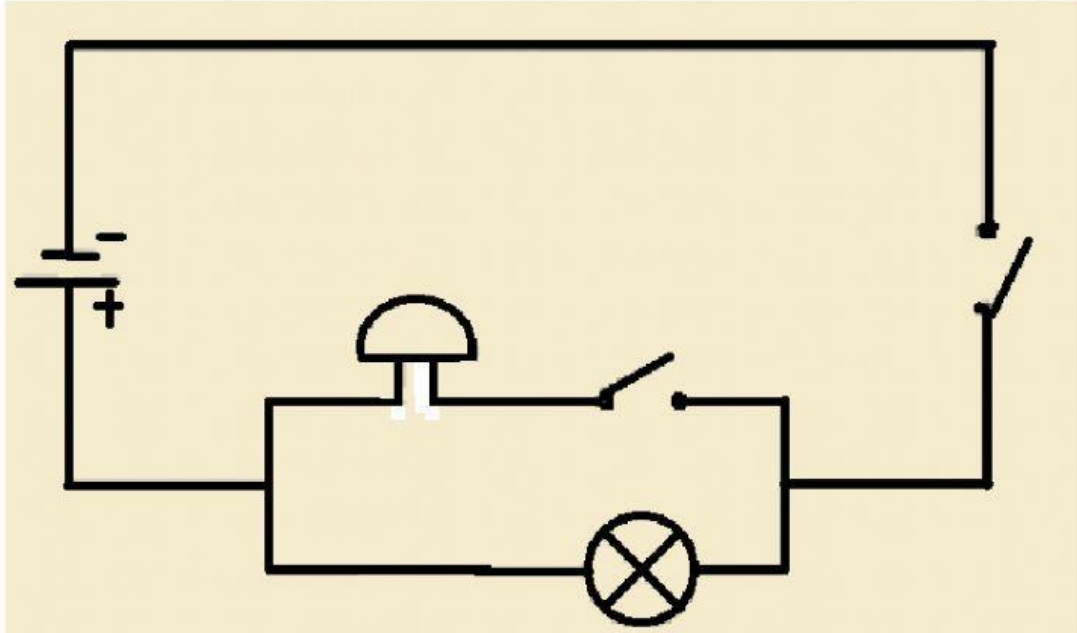


FICHA INTERACTIVA 3. TEMA 8. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

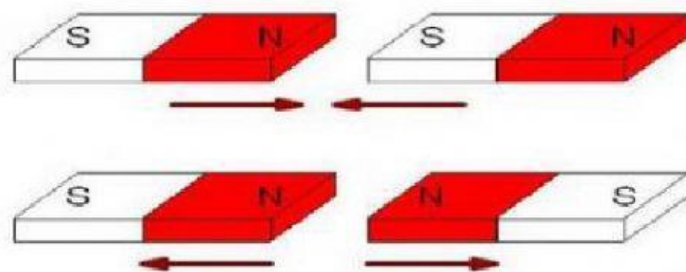1. Indica el nombre de cada uno de los elementos que forman el siguiente circuito eléctrico.



2. ¿Cómo se comportan los siguientes imanes? Selecciona la opción correcta.






Los imanes de arriba se atraen y los de abajo se repelen.

Los imanes de arriba se repelen y los de abajo se atraen.

Los dos imanes se repelen.

Los dos imanes se atraen.

3. Une con flechas cada circuito con su descripción.

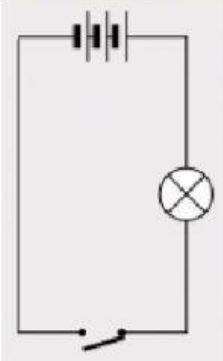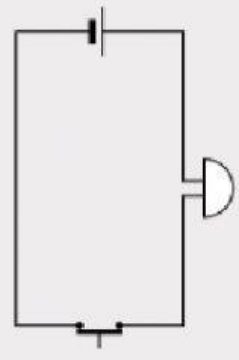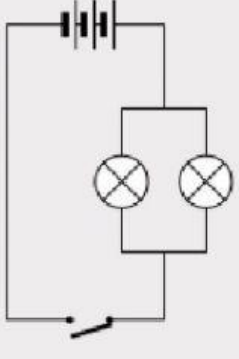CIRCUITO	DESCRIPCIÓN
	• Un circuito que funciona con una pila y permite que suene un timbre cuando se acciona un pulsador.
	• Un circuito que funciona con una batería y permite encender una bombilla cuando se acciona un interruptor.
	• Un circuito que funciona con una batería y permite encender dos bombillas con un interruptor, de manera que si una se funde, la otra siga luciendo.