

LA ELECTRICIDAD Y LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1.- Escribe V si es verdadero o F si es falso:

- ☐ La electricidad es una forma de energía.
- ☐ La carga eléctrica es una propiedad que adquiere la materia.
- ☐ La electricidad estática es un tipo de electricidad que no se mueve.

2.- Escribe CONDUCTOR O AISLANTE en los siguientes materiales:

	Conductores	Aislantes
Cobre		
Plástico		
Vidrio		
Madera		
Hierro		

3.- Relaciona las dos columnas.

Circuito eléctrico



Dispositivo que proporciona la energía eléctrica al circuito.

Receptor



Conecta los distintos componentes al circuito.

Generador



Conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica.

Cable



Permite o impide el paso de la corriente eléctrica.

Interruptor



Recibe la energía eléctrica y la transforma en otra forma de energía.